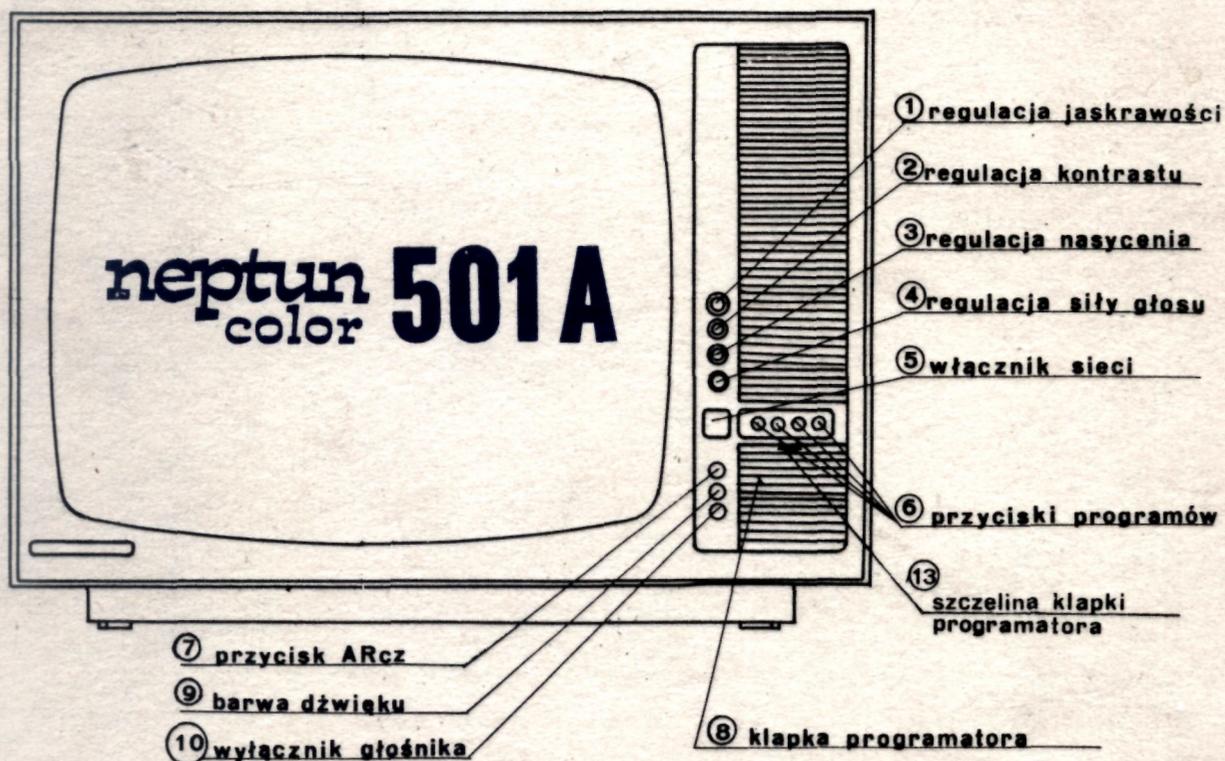


Instrukcja serwisowa odbiornika telewizji kolorowej

ZESPÓŁ
Zakładw. Handlowo-Usługowych
Elektroniki „NEPTUN SIG-15”
MAGDALENA REJONOWY
60-302 GDANSK, ul. 3 Maja 6



CHARAKTERYSTYKA ODBIORNIKA

Odbiornik telewizji kolorowej "NEPTUN" 501A jest odbiornikiem stacjonarnym, klasy II wyposażonym w kineskop kolorowy PIL o przekątnej ekranu 56cm i kącie odchylenia 110° typu A 56-611X. Odbiornik przeznaczony jest do odbioru sygnału telewizji kolorowej systemu SECAM IIIb opt. oraz sygnału telewizji czarno-białej w dowolnie wybranym kanale w zakresie od I do V pasma według standardu OIRT.

W odbiorniku zastosowano następujące moduły:

- moduł przeciwzakłóceńowy UMN - 2001-2
- blok głowicy i pośredniej częstotliwości UBP - 1000 /składający się z głowicy zintegrowanej i modułu pośredniej częstotliwości UMP - 1005/
- moduł dekodera SECAM UMD - 2000
- moduł luminacji i wzmacniaczy RGB - UMW - 2001
- moduł fonii UMF - 1005
- moduł synchronizacji MS - 1002
- moduł odchylenia pionowego UMV - 2001
- moduł stabilizacji UMZ - 2001
- moduł korekcji UME - 2000

Moduły umieszczone są na płycie bazowej, na której ponadto zamontowany jest układ odchylenia poziomego, stopień końcowy odchylenia pionowego, zasilacze, ogranicznik prądu kineskopu oraz inne układy pomocnicze odbiornika.

INSTRUKCJA BEZPIECZNEGO SERWISU

- I. Chassis UBX 2001 nie posiada galwanicznej izolacji od sieci, w związku z tym każdy odbiornik w którym dokonuje się jakiegokolwiek naprawy musi być zasilany przez transformator separujący.
- II. Przekroczenie wartości 27,5kV napięcia na anodzie kineskopu grozi uszkodzeniem kineskopu oraz powoduje znaczny wzrost intensywności promieniowania X.
W związku z tym w czasie każdej naprawy należy:
 1. Zmierzyć i ewentualnie skorygować nominalną wartość wysokiego napięcia (25,5kV przy wygaszonym kineskopie)
 2. Zmierzyć i ewentualnie skorygować próg (27,5kV) zadziałania układu zabezpieczającego przed promieniowaniem X.Do pomiarów wysokiego napięcia używać dokładnych i niezawodnych przyrządów.
- III. W pracującym odbiorniku występują potencjały do 25,5kV. Nieumiejętna obsługa pracującego odbiornika ze zdjętą ścianką tylną może spowodować porażenie.
 1. Napraw odbiornika mogą dokonywać tylko pracownicy przeszkoleni w zakresie obsługi i napraw urządzeń pracujących pod wysokim napięciem.
 2. Przed zdjęciem kapturka z anody kineskopu należy konieczności rozładować kineskop przez połączenie chassis odbiornika z anodą kineskopu. W czasie podłączania anody należy zwrócić uwagę żeby mechanicznie nie uszkodzić kapturka.

U W A G A:

- Operacji tej można dokonać tylko w wyłączonym odbiorniku.
- IV. Po zakończeniu naprawy należy zwrócić uwagę aby przewody były we właściwej odległości od elementów gorących i pracujących pod wysokim napięciem.

DANE TECHNICZNE

Napięcie zasilania	- 220V ⁺⁵ ₋₁₀ %
Wejście antenowe VHF/UHF	- 75 Ω koncentryczne
Pobór mocy z sieci	- max 170W
Maksymalna moc wyjściowa fonii	- 2,5W
Czułość użytkowa:	
- dla kanałów w paśmie:	- I - III - 59dB/mW
- dla kanałów w paśmie:	- IV-V - 53dB/mW
Głośnik dynamiczny	- GD 10/16/4
Kineskop	- A 56-611 X
Wymiary	- szerokość 683 mm
	- wysokość 477 mm
	- głębokość 422 mm
Masa	- ok. 29kg

ZESPÓŁ
Zakładów Handlowo-Usługowych
Elektroniki „UNITRA-SERWIS”
MAGAZYN REJONOWY
80-802 GDANSK, ul. 3 Maja 6

WYPOSAŻENIE ODBIORNIKA W UKŁADY SCALONE

- U101-TDA2541 - wzmacniacz pośredniej częstotliwości wizji, układ ARCz, demodulatora pośredniej częstotliwości wizji.
- U201-UL1244N - wzmacniacz-ogranicznik częstotliwości różnicowej fonii, demodulator częstotliwości różnicowej fonii; dwa wzmacniacze m.cz. jeden o nieregulowanym drugi o regulowanym wzmocnieniu.
- U202-UL1481P - wzmacniacz mocy fonii.
- U251-UL1261N - selektor i separator impulsów synchronizujących układ ARF generator odchylenia poziomego.
- U301-UL1266P - układ synchronizacji odchylenia pionowego, generator i wzmacniacz końcowy odchylenia pionowego.
- U305-MCA640 - wzmacniacz-ogranicznik podnośnej chrominancji, układ identyfikacji i synchronizacji koloru, przerytnik Flip-Flop, wyłącznik koloru.
- U351-MCA650 - 2 wzmacniacze ograniczniki podnośnej chrominancji, przetątnik SECAM, demodulator R-Y, demodulator B-Y.
- U401-MCA660 - wzmacniacz sygnału luminancji z regulacją amplitudy i składowej stałej (kontrastu i jasności), kluczowany układ stabilizacji poziomu czerni, układ wygaszania powrotów, wzmacniacze sygnałów R-Y, B-Y z regulacją wzmocnienia (nasycenia i kontrastu) inwerter sygnału G-Y.
- U402-A232 - kluczowane układy odtwarzania składowych stałych sygnałów różnicowych R-Y, B-Y, G-Y matryce sygnałów R,G,B wzmacniacze sygnałów R,G,B (dwa z nich o regulowanym wzmocnieniu).
- U701-UL155OL - stabilizator napięcia stałego do zasilania waricapów głowicy zintegrowanej.

ZAMIENNIKI UKŁADÓW SCALONYCH, TYRYSTORÓW,
TRANZYSTORÓW I DIOD STOSOWANYCH W ODBIORNIKU

Zastosowany typ	Zamiennik
TDA2541 (TFK)	A241D (RFT)
UL1244N (CEMI)	TBA120U (SIEMENS)
UL1481P (CEMI)	TBA810 (TFK)
UL1261N (CEMI)	TBA940 (ITT)
UL1266P (CEMI)	TDA1170S (SGS)
MCA640 (TESLA)	TCA640 (PHILIPS)
MCA650 (TESLA)	TCA650 (PHILIPS)
MCA660 (TESLA)	TCA660 (PHILIPS)
A232D (RFT)	TDA2532 (PHILIPS)
UL1550L	TAA550 (Val)
BTP128/550 (CEMI)	S3901 EF (RCA)
BTP129/750 (CEMI)	S3900 SF (RCA)
MCR106/8 (MOTOROLA)	
BC148 (CEMI)	BC238, BC108 (CEMI)
BC147 (CEMI)	BC107, BC237 (CEMI)
BC157 (CEMI)	BC177 (CEMI)
BC238 (CEMI)	BC108, BC148 (CEMI)
BC211 (CEMI)	BC140 (TFK)
BC313 (CEMI)	BC160 (TFK)
BD135 (CEMI)	BD137, BD139 (CEMI)
BD137 (CEMI)	BD139 (CEMI)
BDP285 (CEMI)	BD537 (SGS)
BDP286 (CEMI)	BD538 (SGS)
BF199 (TFK)	
BF197 (CEMI)	BF199 (TFK)
BF459 (CEMI)	BF459 (TFK)
BYP401-50 (CEMI)	1N4001 (ITT)
BYP401-100 (CEMI)	1N4002 (ITT)
BYP401-800 (CEMI)	1N4007 (ITT)
BAVP17, 18, 20 (CEMI)	BAV20 (TFK)
BAP811	
BA157 (CEMI)	BA157 (ITT)
BA158 (CEMI)	BA158 (ITT)
BA159 (CEMI)	BA159 (ITT)
SY335-4K (RFT)	BYV15, BYW56 (TFK)
BZP630C (CEMI)	BZP683C (CEMI)
BZP683C (CEMI)	BZX83 (Sesc.)

ZALECANY SPOSÓB URUCHOMIENIA ODBIORNIKA

1. Odłączyć przewód podający napięcie startowe z układu UMN - 2001-2 do punktu K 611 płyty bazowej
2. Między punkt K 611 a masę podłączyć napięcie startowe ok. +16V z zewnętrznego zasilacza
3. Do anody kineskopu dołączyć sondę kilowoltomierza
4. Odbiornik włączyć do sieci przez transformator separujący i autotransformator
5. Przy napięciu z autotransformatora równym 0V włączyć odbiornik i zewnętrzny zasilacz napięcia startowego
6. Sprawdzić czy na bramce tyrystora Th 601 występują prawidłowe impulsy wyzwajające
7. Zewrzeć punkty pomiarowe TP 901 i TP 902 na module stabilizacji UMZ - 2001
8. Sondę oscyloskopu przyłączyć do anody tyrystora Th 601. Zwiększając za pomocą autotransformatora napięcie zasilające odbiornik, obserwować impulsy na anodzie tyrystora. Przy napięciu sieci ok. 50V kształt impulsów powinien być zbliżony do poprawnego.
9. Zwiększyć napięcie z autotransformatora do momentu uzyskania wysokiego napięcia na anodzie kineskopu ok. 25kV. Sprawdzić, czy za pomocą rezystora nastawnego R 915 na module UMZ-2001 można zmniejszyć wartość wysokiego napięcia (będzie to świadczyć o poprawnej pracy układu stabilizacji).
10. Wyłączyć odbiornik, usunąć zwarcia i podłączyć do K 611 napięcie startowe z modułu UMN - 2001
11. Ustawić napięcie zasilające odbiornika równe 220Vsk włączyć odbiornik i ustawić rezystorem nastawnym R 915 wysokie napięcie 25,5kV przy wygaszonym kineskopie.

W warunkach serwisowych, przy braku przyrządów takich jak: oscyloskop, autotransformator i transformator separujący można uruchomić odbiornik w sposób uproszczony stosując następujące przyrządy:


1. Miernik uniwersalny z woltomierzem napięcia stałego o zakresie 600V i oporności wewnętrznej $\geq 20k\Omega/V$
2. Kilowoltomierz o zakresie $\geq 30kV$
3. Sonda do pomiaru wartości międzyszczytowej napięć impulsowych za pomocą woltomierza napięcia stałego wykonana w/g rys.

URUCHOMIENIE ODBIORNIKA

Po wymianie elementów w układach zasilania, odchylenia, stabilizacji WN oraz przy braku informacji dotyczących uszkodzenia odbiornika zachodzi niebezpieczeństwo wzrostu wysokiego napięcia powyżej 27,5kV, co może naruszyć warunki bezpieczeństwa /promieniowanie/ oraz spowodować dalsze uszkodzenia odbiornika.

Wykaz przyrządów potrzebnych do uruchomienia odbiornika:

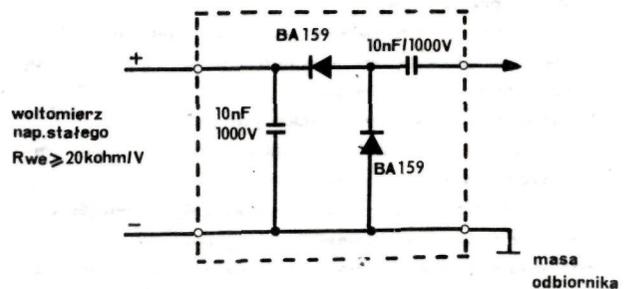1. Oscyloskop jednokanałowy z sondą umożliwiającą obserwację przebiegów o amplitudzie $\geq 600V_{ss}$
2. Transformator separujący $P \geq 250VA$
3. Autotransformator $P \geq 250VA$
4. Zasilacz napięcia stałego $U = +16V, I \geq 200mA$
5. Kilowoltomierz o zakresie $\geq 30kV$



RYS. Sonda do pomiaru napięć impulsowych

UPROSZCZONY SPOSÓB URUCHOMIENIA ODBIORNIKA

1. Wylutować tyrystor Th 901 na module stabilizacji UMZ-2001
2. Włączyć odbiornik i zmierzyć napięcie na drugiej sekcji kondensatora C 604 oraz napięcia impulsowe na tyrystorach Th 601, Th 602 i na uzwojeniach wtórnych transformatora linii. W sprawnym odbiorniku napięcie stałe na kondensatorze C 604 powinno mieć wartość ok. 50V a napięcia impulsowe 10±1% wartości nominalnej. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości przed przystąpieniem do następnego etapu uruchomienia należy usunąć przyczynę.
3. Wlutować, tyrystor Th 901, odlutować przewód łączący cewkę transformatora linii z powielaczem (zwrócić uwagę żeby wylutowany przewód nie zbliżał się do innych przewodów, elementów i masy), wyjąć moduł odchylenia pionowego UMV - 2001.
4. Włączyć odbiornik i zmierzyć napięcie impulsowe na n.9 transformatora linii. Sprawdzić, czy za pomocą rezystora nastawnego R 915 na module stabilizacji UMZ-2001 można regulować wartość tego napięcia (ustawić ok. 600V). Przy braku możliwości regulacji napięcia n.9 TR 601 należy wymienić moduł stabilizacji UMZ - 2001.
5. Podłączyć przewód z transformatora linii do powielacza, założyć moduł odchylenia pionowego UMV-2001 podłączyć sondę kilowoltomierza do anody kineskopu. Włączyć odbiornik i rezystorem nastawnym R 915 na module stabilizacji ustawić wartość wysokiego napięcia równą 25,5kV przy wygaszonym kineskopie.


REGULACJE ODBIORNIKA PO WYMIANIE USZKODZONYCH MODUŁÓW I WAŻNIEJSZYCH PODZESPOŁÓW


Wymieniany moduł lub podzespół	Regulacja odbiornika po wymianie
<p>Moduł luminancji i wzmacniaczy R G B UMW - 2001</p>	<ul style="list-style-type: none"> - zewrzeć punkt pomiarowy PP 401 na module UMW-2001 - wyjąć moduł odchylenia pionowego UMV-2000 - potencjometry regulacji jaskrawości, kontrastu i nasycenia ustawić na min. (lewe skrajne położenie) - włączyć odbiornik i zwiększając jaskrawość doprowadzić do słabego świecenia poziomej linii na środku ekranu. Przy braku równowagi biel świecić będzie linia tylko w jednym z kolorów podstawowych - nie zmieniając położenia potencjometru regulacji jaskrawości doprowadzić do uzyskania białej linii bez dominacji żadnego z kolorów podstawowych. Regulację wykonuje się za pomocą rezystorów nastawnych na module UMW-2001. R 455 - regulacja koloru zielonego, R 455 - regulacja koloru czerwonego, R 465 - regulacja koloru niebieskiego. - założyć moduł UMV-2000 i usunąć zwarcie PP 401 na module UMW-2001 - ustawić jaskrawość i kontrast tak, aby były widoczne wszystkie stopnie gradacji sygnału kontrolnego i za pomocą rezystorów nastawnych R 443 i 453 na module UMW-2001 doprowadzić do uzyskania jednakowego odcienia świecenia środkowych stopni gradacji.
<p>Moduł dekodera SECAM UMD - 2000</p>	<p>Jeśli po wymianie modułu przy regulacji nasycenia występuje zmiana odcienia stopni gradacji testowego obrazu TVC należy przeprowadzić korektę zestrojenia zer dyskryminatorów sygnałów różnicowych w/g następującej procedury:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zewrzeć sygnał różnicowy B-Y (n.13 modułu UMW-2001) do masy - za pomocą rdzenia filtru L 355 dostroić dyskryminator sygnału różnicowego R-Y tak aby przy regulacji nasycenia nie występowała zmiana odcienia stopni gradacji testowego obrazu TVC - usunąć zwarcie n.13 UMW-2001 - za pomocą rdzenia filtru L 356 dostroić dyskryminator sygnału różnicowego B-Y tak żeby przy regulacji nasycenia nie występowała zmiana odcienia stopni gradacji testowego obrazu TVC.
<p>Moduł synchronizacji MS - 1002</p>	<ul style="list-style-type: none"> - zewrzeć punkt pomiarowy PP 251 na module MS-1002 - rezystorem nastawnym R 256 ustawić obraz zbliżony do zsynchronizowanego - usunąć zwarcie PP 251 - rezystorem nastawnym R 259 na module MS-1002 ustawić fazę odchylenia poziomego tak, żeby obraz na ekranie był położony symetrycznie.

<p>Moduł odchylenia pionowego UMV - 2001</p>	<ul style="list-style-type: none"> - rezystorem nastawnym R 302 ustawić synchronizację generatora odchylenia pionowego tak, żeby suwak rezystora pozostał w środku zakresu w którym synchronizacja jest utrzymywana i drgania linii poziomych są najmniejsze - rezystorem nastawnym R 304 ustawić amplitudę odchylenia pionowego tak, żeby obraz pokrywał ekran z pewnym (ok. 5mm) od góry i od dołu zapasem - rezystorem nastawnym R 308 ustawić liniowość odchylenia pionowego tak, żeby u góry i u dołu obrazu ekranu wysokość kratek obrazu testowego była jednakowa.
<p>Moduł fonii UMF - 1005</p>	<ul style="list-style-type: none"> - rezystorem nastawnym R 701 na płycie bazowej ustawić zakres regulacji siły głosu tak, żeby przy potencjometrze regulacji siły głosu skróconym na min. uzyskać całkowite wyciszenie fonii.
<p>Moduł stabilizacji UMZ - 2001</p>	<ul style="list-style-type: none"> - rezystorem nastawnym R 915 ustawić wysokie napięcie na wartość 25,5 kV.
<p>Moduł korekcji UME - 2000</p>	<ul style="list-style-type: none"> - rdzeniami korektora liniowości L 954 ustawić równą szerokość kratek obrazu testowego. Szerokość kratek oceniać w połowie wysokości obrazu. - rezystorem nastawnym R 981 ustawić centrowanie obrazu w poziomie tak, żeby środek koła obrazu testowego znajdował się w połowie szerokości ekranu - rezystorem nastawnym R 952 ustawić centrowanie w pionie tak, żeby środek koła obrazu testowego pokrywał się ze środkiem geometrycznym ekranu - suwak rezystora nastawnego R 962 ustawić w środkowym położeniu - rezystorami nastawnymi R 979 i R 964 doprowadzić do wyprostowania linii pionowych na bokach ekranu - rdzeniami cewki L 952 i rezystorem nastawnym R 976 doprowadzić do wyprostowania linii poziomych u góry i u dołu obrazu - magnesem na transduktorze TR 951 ustawić minimum zniekształceń trapezowych jeżeli zniekształcenia pozostają duże - skorygować położenie suwaka rezystora nastawnego R 962 i ponownie magnesem transduktora ustawić minimum zniekształceń - rdzeniem cewki L 603 na płycie bazowej skorygować szerokość obrazu
<p>Transformator W.N. TR 601</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ustawić rezystorem nastawnym R 915 na module UMZ-2000 wysokie napięcie na wartość 25,5 kV przy wygaszonym kineskopie - ustawić szerokość obrazu za pomocą rdzenia cewki L 603 na płycie bazowej. Jeżeli zakres regulacji za pomocą cewki L 603 jest niewystarczający należy zmienić wartość pojemności C 613 na płycie bazowej. Zwiększenie pojemności na 5,6 uF lub 10 uF powoduje zwiększanie szerokości, a zmniejszanie pojemności na 2,2uF lub 0 - malenie szerokości. Po zmianie C 613 należy skorygować wartość wysokiego napięcia - zewrzeć punkt pomiarowy PP 601 na płycie bazowej - rezystorem nastawnym R 915 na module UMZ-2000 ustawić wysokie napięcie równe 27,5 kV przy wygaszonym kineskopie - rezystorem nastawnym R 650 na płycie bazowej ustawić próg zabezpieczenia przed wzrostem W.N. tak, żeby odbiornik był na granicy próbkowania - rezystorem nastawnym R 915 na module UMZ-2000 ponownie ustawić wartość wysokiego napięcia równą 25,5 kV i usunąć zwarcie punktu pomiarowego PP 601
<p>Kineskop A56-611X</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ustawić wysokie napięcie rezystorem nastawnym R 915 na module UMZ-2000 na wartość równą 25,5 kV przy wygaszonym kineskopie - ustawić ostrość obrazu za pomocą potencjometru znajdującego się na powielaczu W.N. - ustawić moduł korekcji UME-2000 tak, jak przy wymianie modułu - ustawić amplitudę i liniowość odchylenia pionowego tak jak przy wymianie modułu UMV-2000 - zewrzeć punkt pomiarowy PP 401 i przy potencjometrze jasności ustawionym na max. rezystorem nastawnym R 626 na płycie bazowej ustawić napięcie siatki drugiej kineskopu tak, żeby uzyskać wyraźne świecenie ekranu - ustawić statystyczną i dynamiczną równowagę bieli tak, jak po wymianie modułu luminancji i wzmacniaczy RGB UMW-2001.


ELEMENTY INDUKCYJNE

Oznaczenie na schemacie	Typ	Uzwojenie	Ilość zwoj _o	Rodzaj drutu	Rezystancja / Ω /	Indukcyjność
1	2	3	4	5	6	7
L 801 - dławik przeciwzakłóceńowy	L-034	4 jednakowe uzwojenia	-	-	0,23	6,9 mH
L 501 - pętla rozmagnesowująca	L-010	-	100	-	11	9 mH
TR 801 - transformator startowy	TS2/15	3 - 4 5 - 8	- -	- -	2170 10,1	29,5H 128 mH
ZI 601 - zespół indukcyjny	ZI601	1 - 10 5 - 6 2 - 9 3 - 8	15,5 15,5 122 6,5	L2s 405x0,07 L2s 405x0,07 TLY 0,35 mm ² TLY 0,35 mm ²	- - 0,65 -	23 μ H ⁺ 10% 23 μ H ⁺ 10% 2mH ⁺ 5% -
L 603 - cewka regulacji szerokości obrazu	L-041	-	54	LNEJ 3x4x15x0,1	-	L _{max} \geq 70 μ H
L 601, 602	L-009	-	12	DN2E130-1s-0,300	-	2,2 μ H \pm 15%
L 604 - cewka bramkowa	L-003	-	268	DN 2E130-1s-0,200	2,8 \pm 10%	1,5mH \pm 10%
L 605	L-004	-	15,5	DN2E130-1s-0,800	-	2,5 μ H \pm 10%
Zespół odchylający	M9179B	H V	- -	- -	0,35 \pm 7% 2,68 \pm 7%	273 μ H \pm 4% 3,23mH \pm 4%
TR 601 - transformator linii	TR-014	1 - 2 4 - 8 8 - 3 4 - 5 5 - 6 9 - 10 7-WN	2 4,5 17,5 13 8 50 645	- - - - - - -	- - 0,13 0,10 0,04 0,35 91	- 7 μ H 161 μ H 94 μ H 35 μ H 1,4mH \pm 10% 232mH
L 606 - dławik	L-002	-	68	DNJ130-1s-0,300	0,4 \pm 15%	100 μ H \pm 10%
L 951 - eliminator linii	L-008	-	225	DN2E130-1s-0,300	1,72 \pm 10%	L _{min} \leq 350 μ H L _{max} \geq 800 μ H
L 952 - korektor fazy N-S	L-007	-	170	DN2E130-1u-0,800	0,3 \pm 10%	L _{min} \leq 450 μ H L _{max} \geq 670 μ H
L953 - dławik centrowania	L-006	-	330	DN2E-130-1u-0,400	2,15 \pm 10%	3,5mH \pm 10%
L 954 - korektor liniowości H	L-014	1 - 2 szerego- wo z 3 - 4	-	L2s405x0,07	0,04 \pm 10%	25 μ H bez prądu magnesującego
TR 951 - transduktor korekcji N-S	TI - 4	1 - 2 1' - 2' 3 - 4 1 - 1'	130 130 28 -	DNE1301-0,300 DNE1301-0,300 DNE1551-0,600 wyprowadzenia 2 - 2' zwarte	2,1 \pm 10% 2,1 \pm 10% - -	17mH \pm 15% 17mH \pm 15% 1mH \pm 15% 43mH \pm 10%
TR 952 - transduktor korekcji E - W	TI - 5	1 - 2 1' - 2' 3 - 4 1 - 1'	6,5 6,5 1100 -	DNE1551-0,700 DNE1551-0,700 DNE1301-0,120 wyprowadzenie 2 - 2' zwarte	- - 59,2 \pm 10% -	19 μ H \pm 15% 19 μ H \pm 15% 670mH \pm 15% 47 μ H \pm 15%
Tr50 - transformator separujący	C-4245- 368-01	4 - 6 1 - 7	- -	- -	150 150	1,10H 1,10H

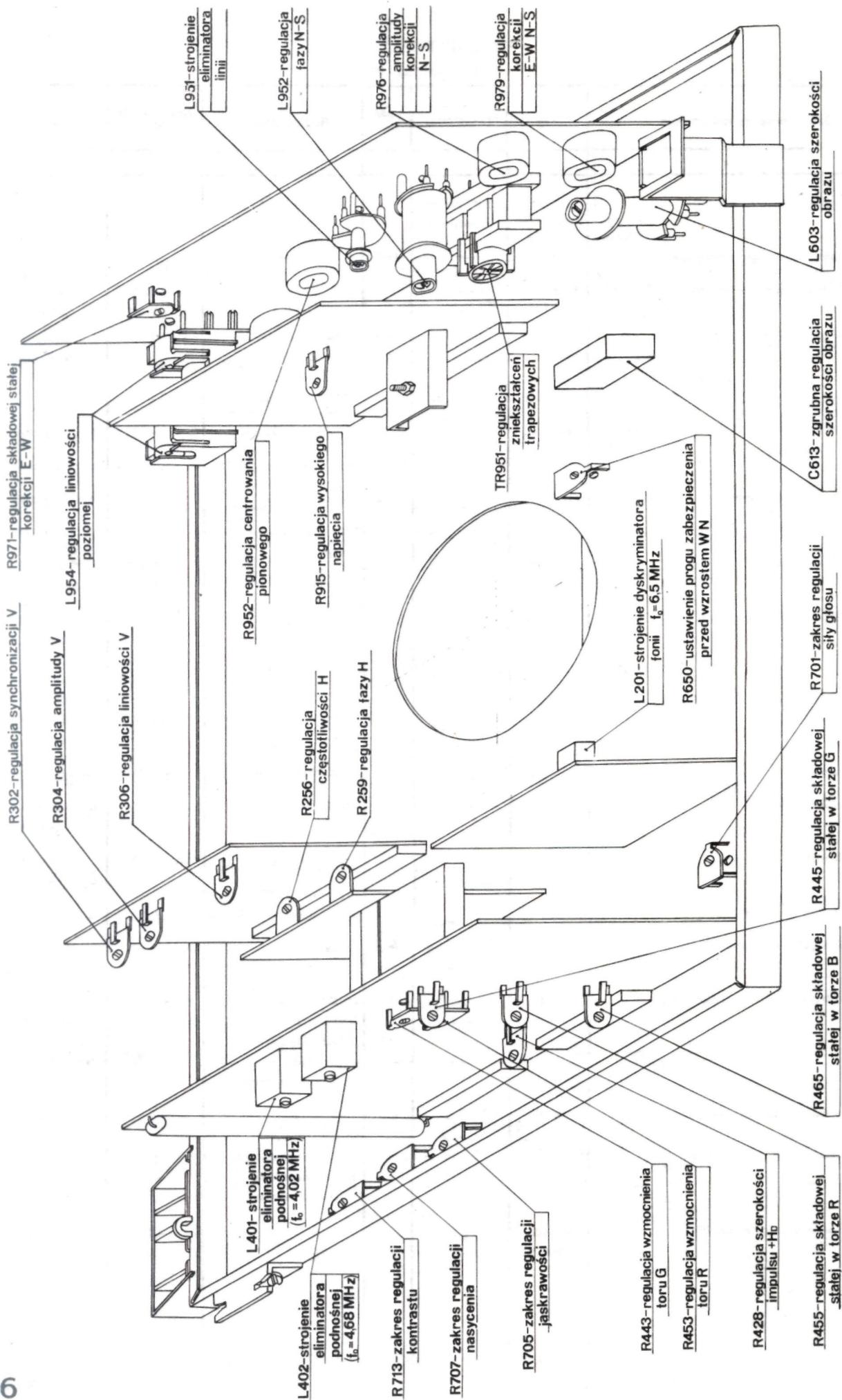


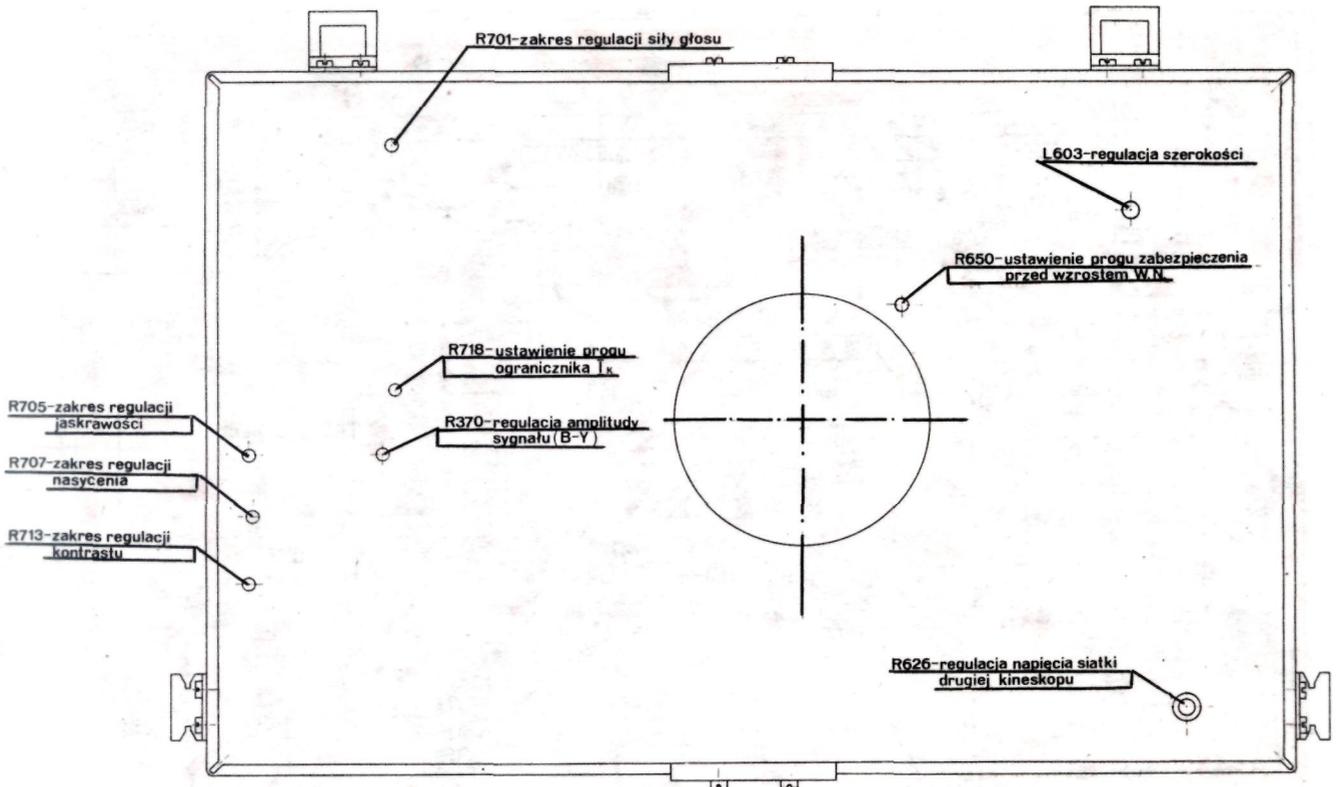

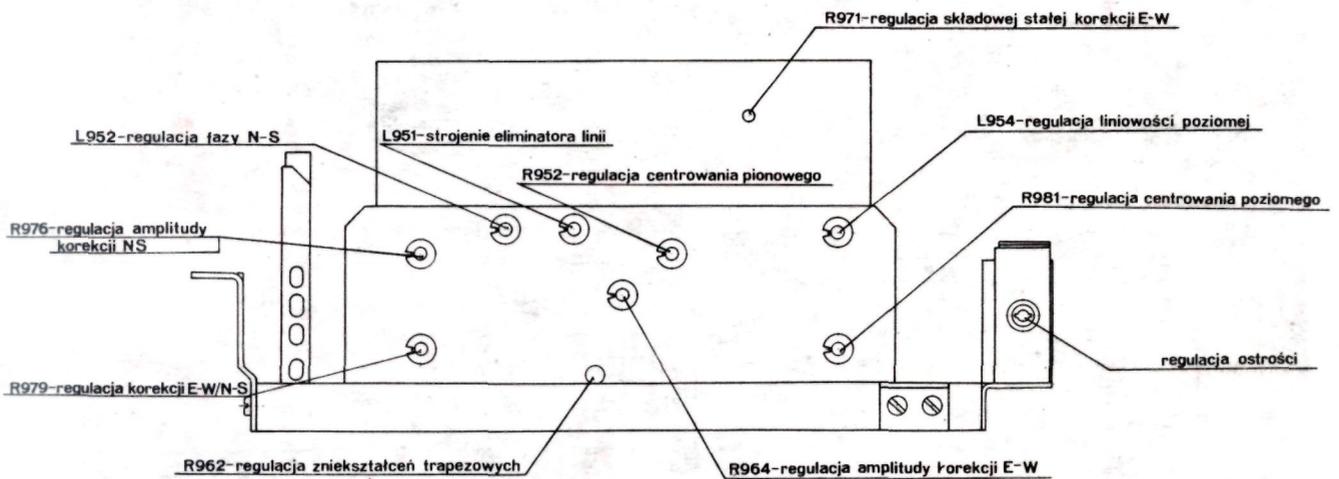
Rozmieszczenie organów regulacji na płycie bazowej (widok od strony mozaiki).



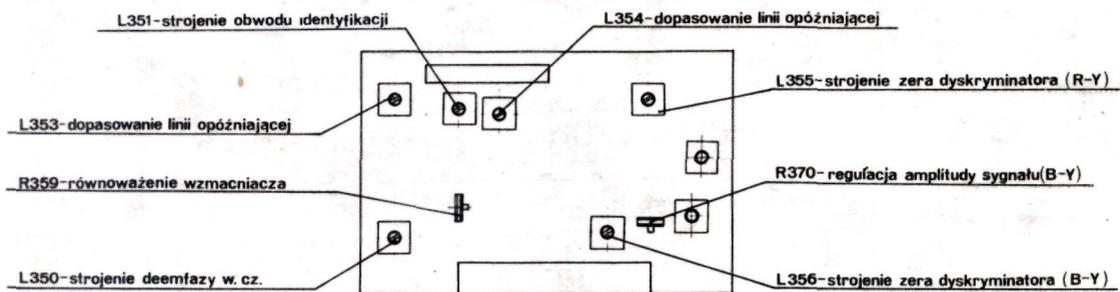Rys. Rozmieszczenie organów regulacji i strojenia na module korekcji UME-2000 (widok od strony radiatora bocznego).




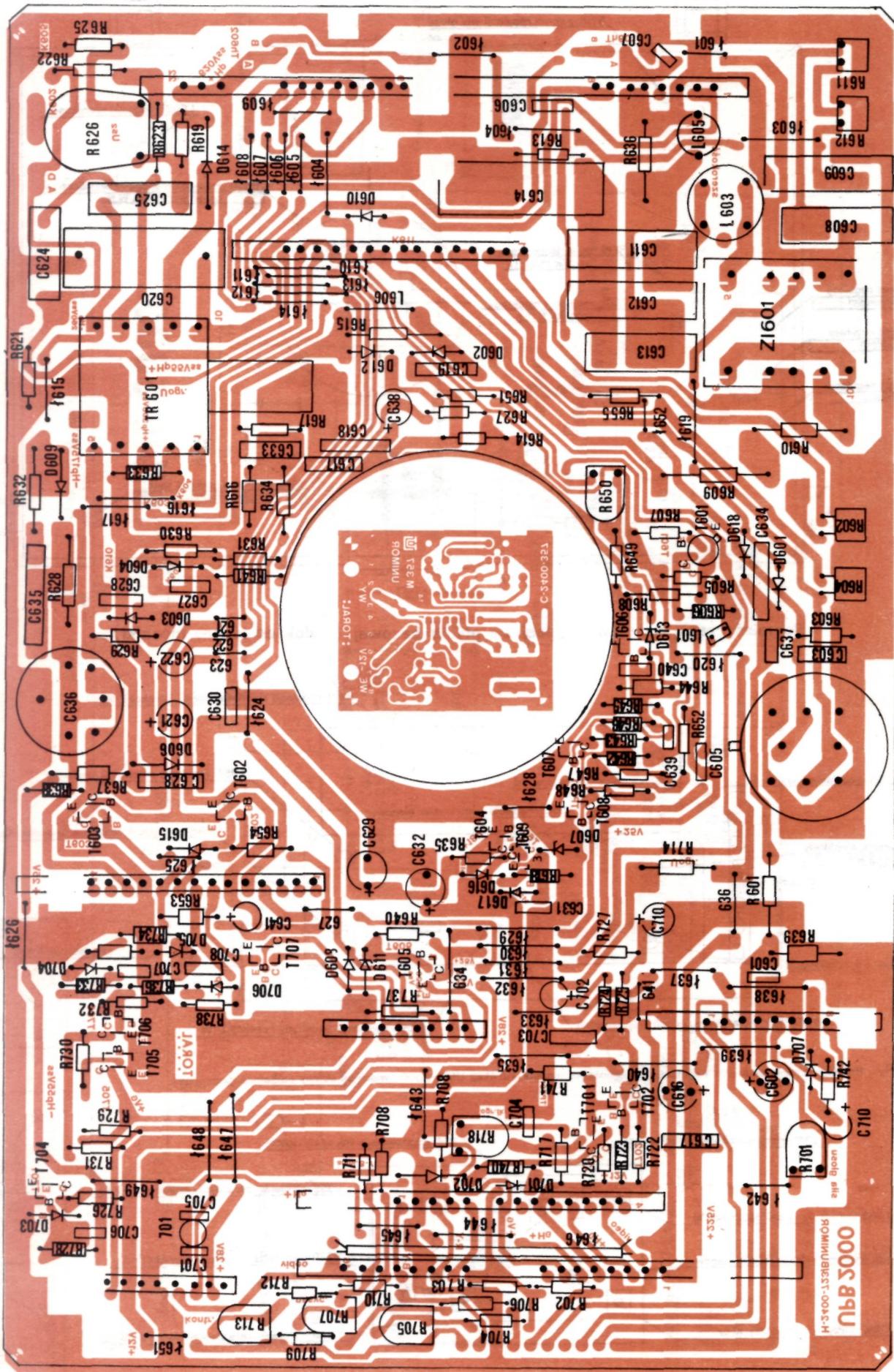Rozmieszczenie organów regulacji i strojenia na module dekodera (UMD-2000)- widok od strony elementów.




Плата базара UPB 2000 /widok od strony mozaiki/

UPB 2000
H-3400-3321BIMINOR

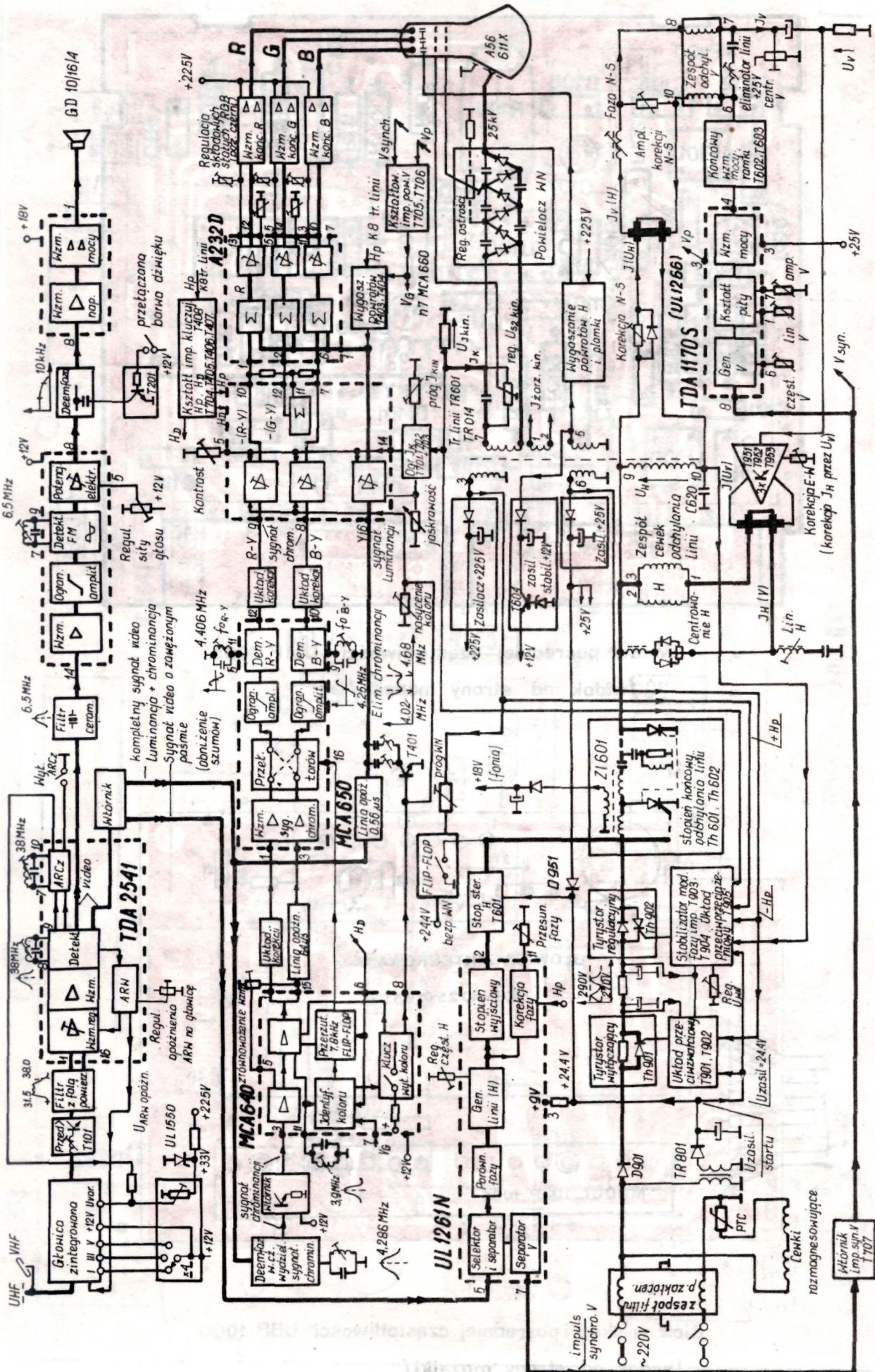


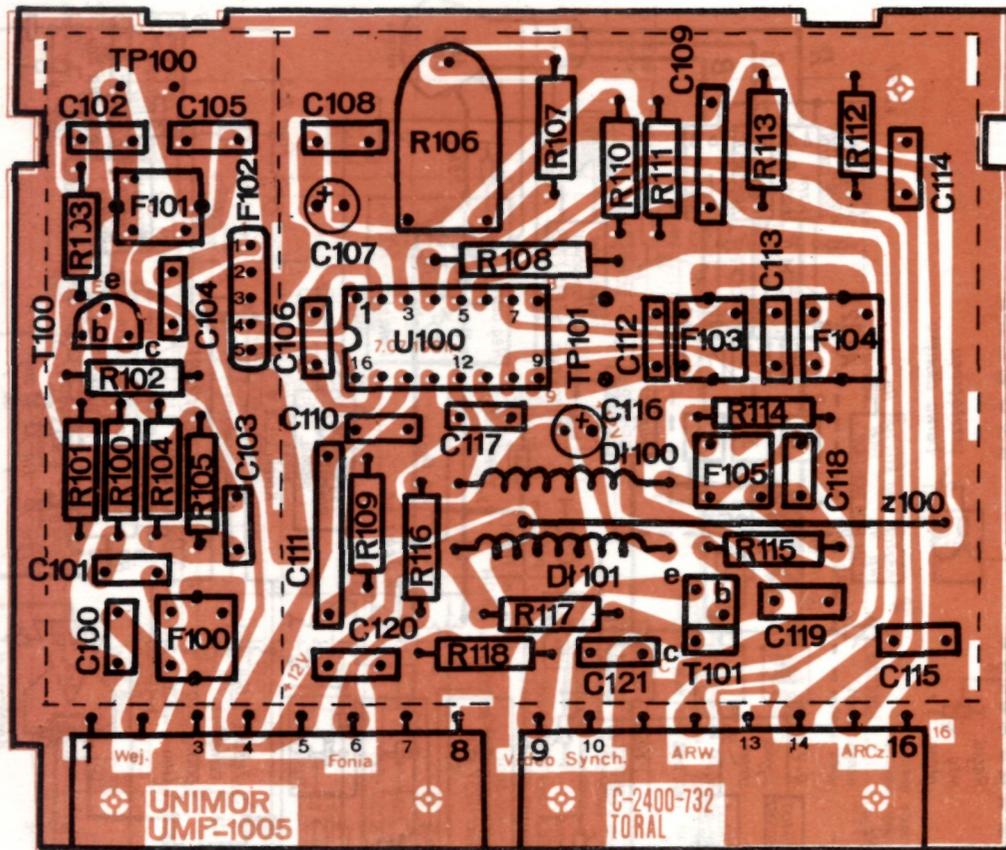Rozwinięty schemat blokowy OT NEPTUN 501A



Moduł pośredniej częstotliwości UMP 1005


/widok od strony mozaiki/

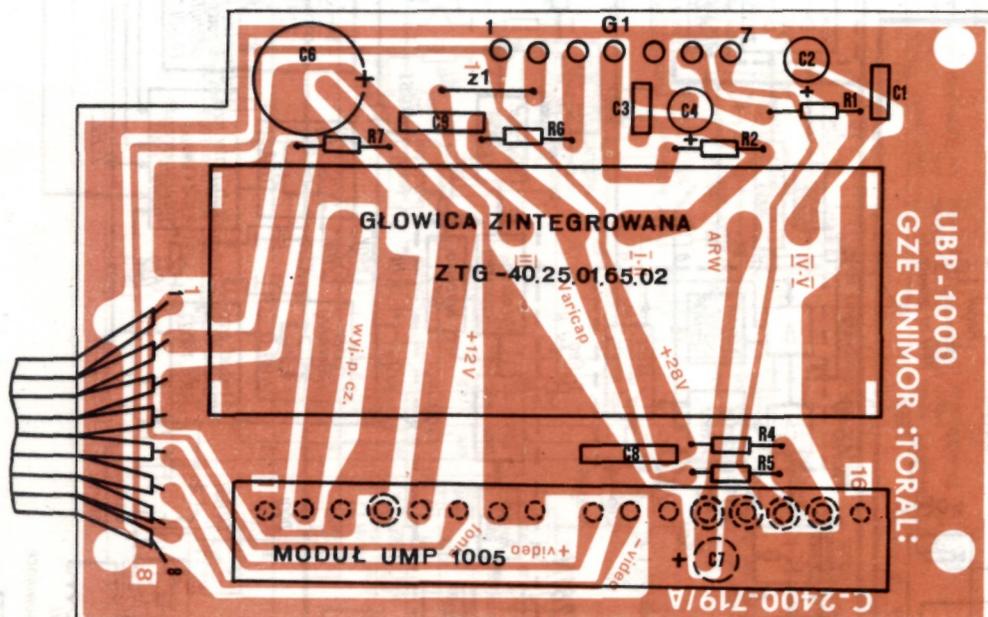


Blok wielkiej i pośredniej częstotliwości UBP 1000

/widok od strony mozaiki/


UMP 1005

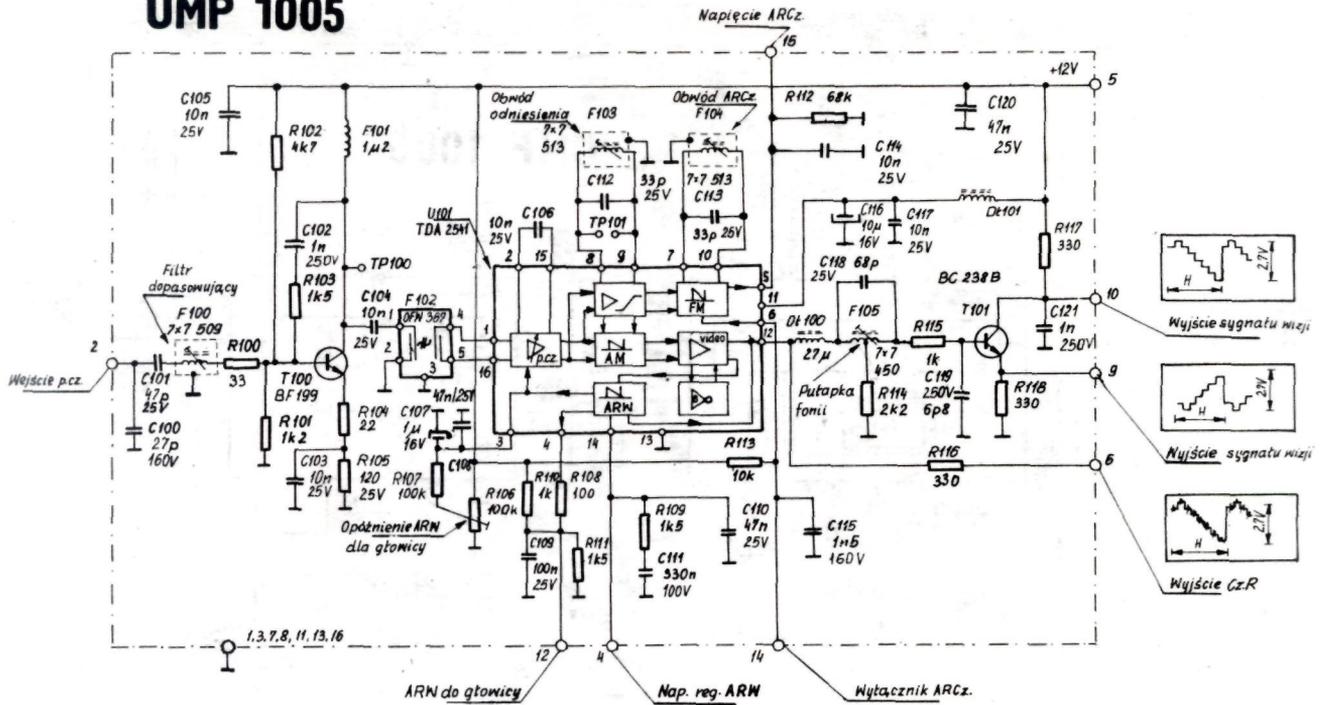

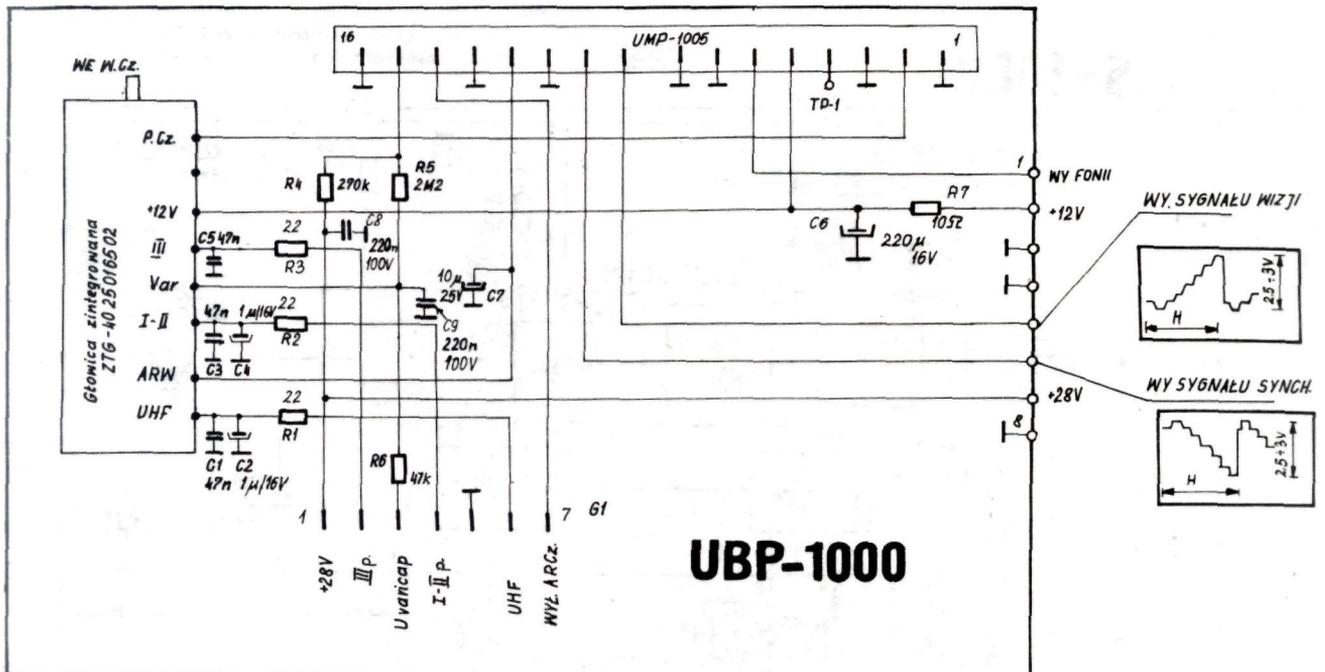Schemat ideowy modułu pośredniej częstotliwości UMP 1005



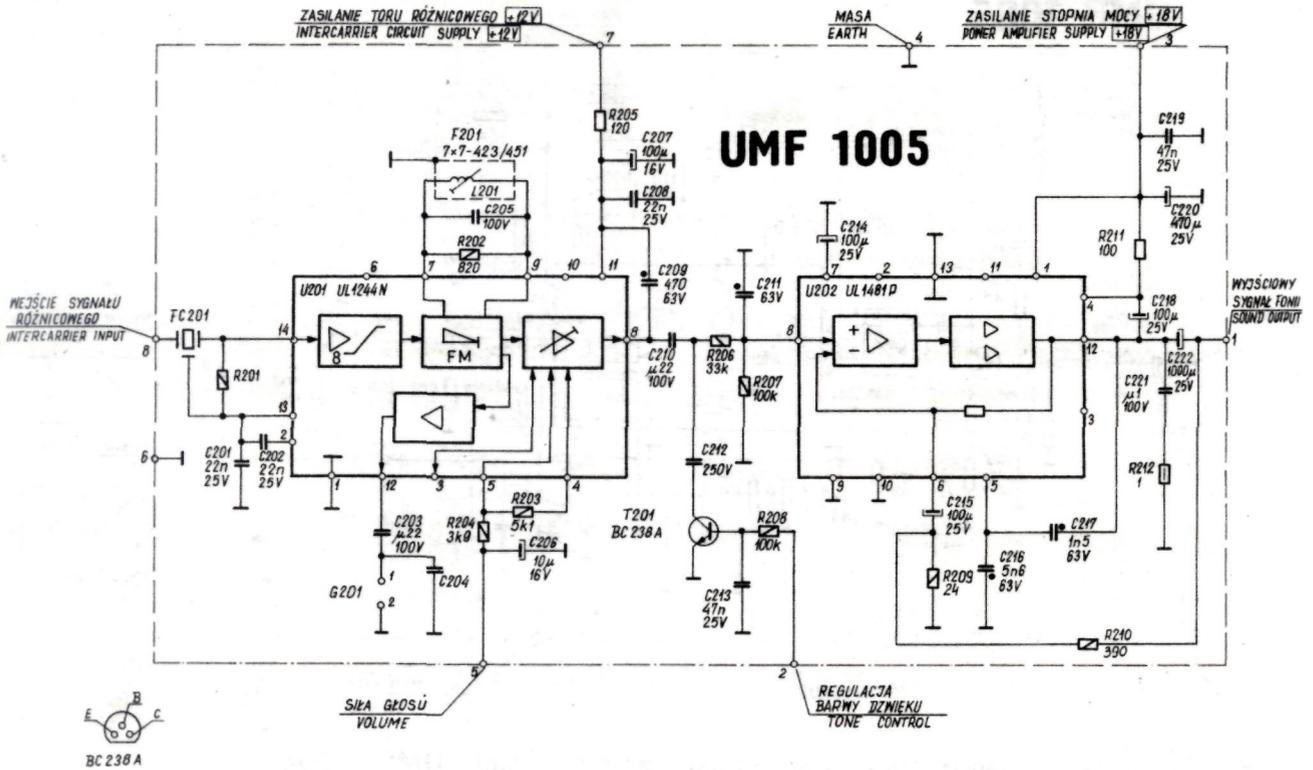
Schemat ideowy bloku wielkiej i pośredniej częstotliwości UBP 1000




Schemat ideowy modułu fonii UMF 1005

MS-1002

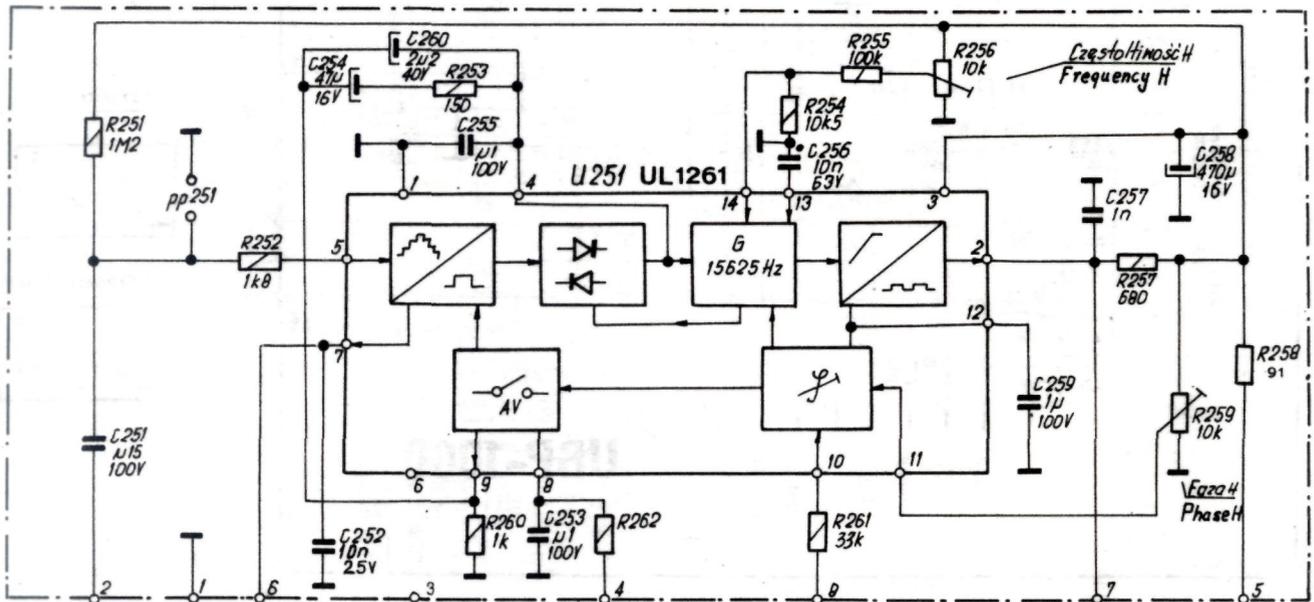
Moduł synchronizacji MS 1002
Synchronization Module MS 1002



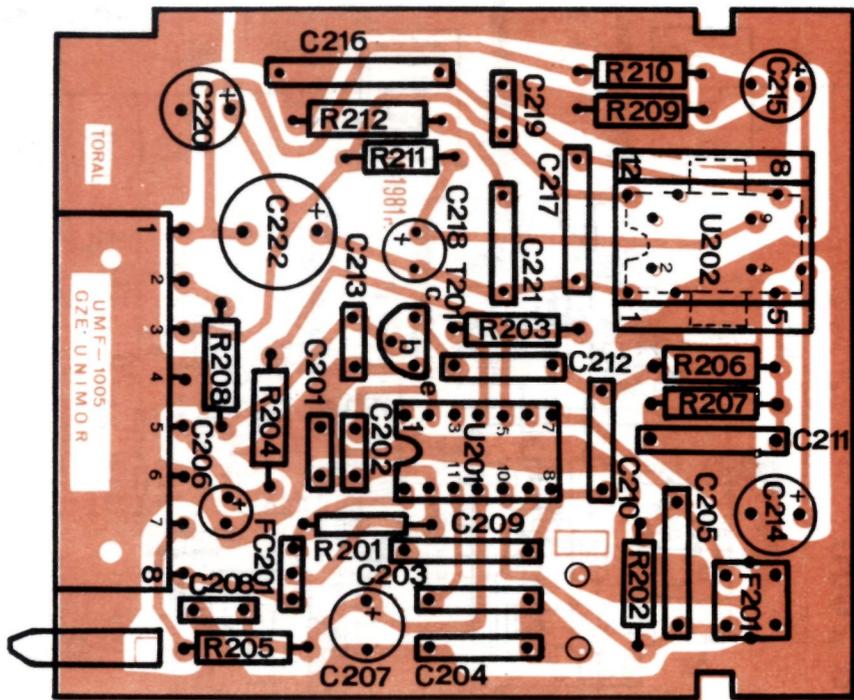Schemat ideowy modułu synchronizacji MS 1002




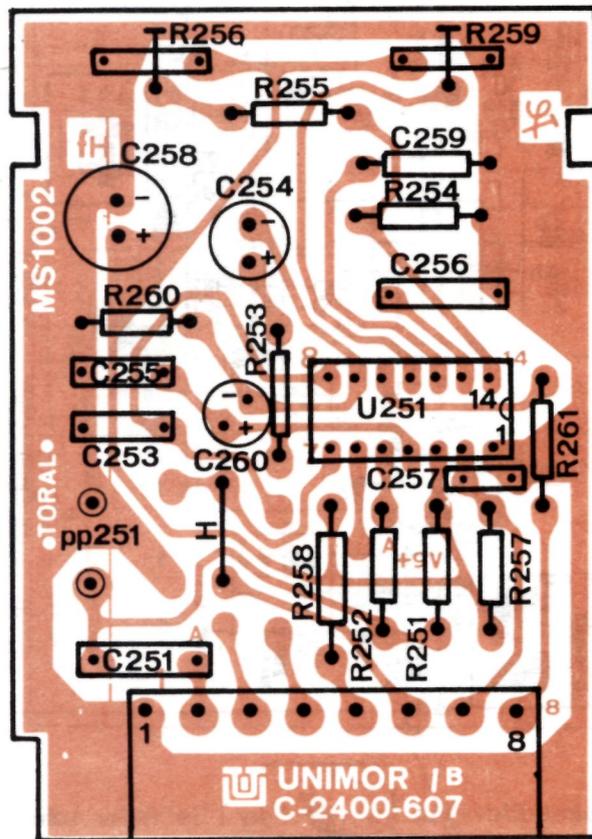Moduł fonii UMF 1005 /widok od strony mozaiki/




Moduł synchronizacji MS 1002/4 /widok od strony mozaiki/

UMD 2000

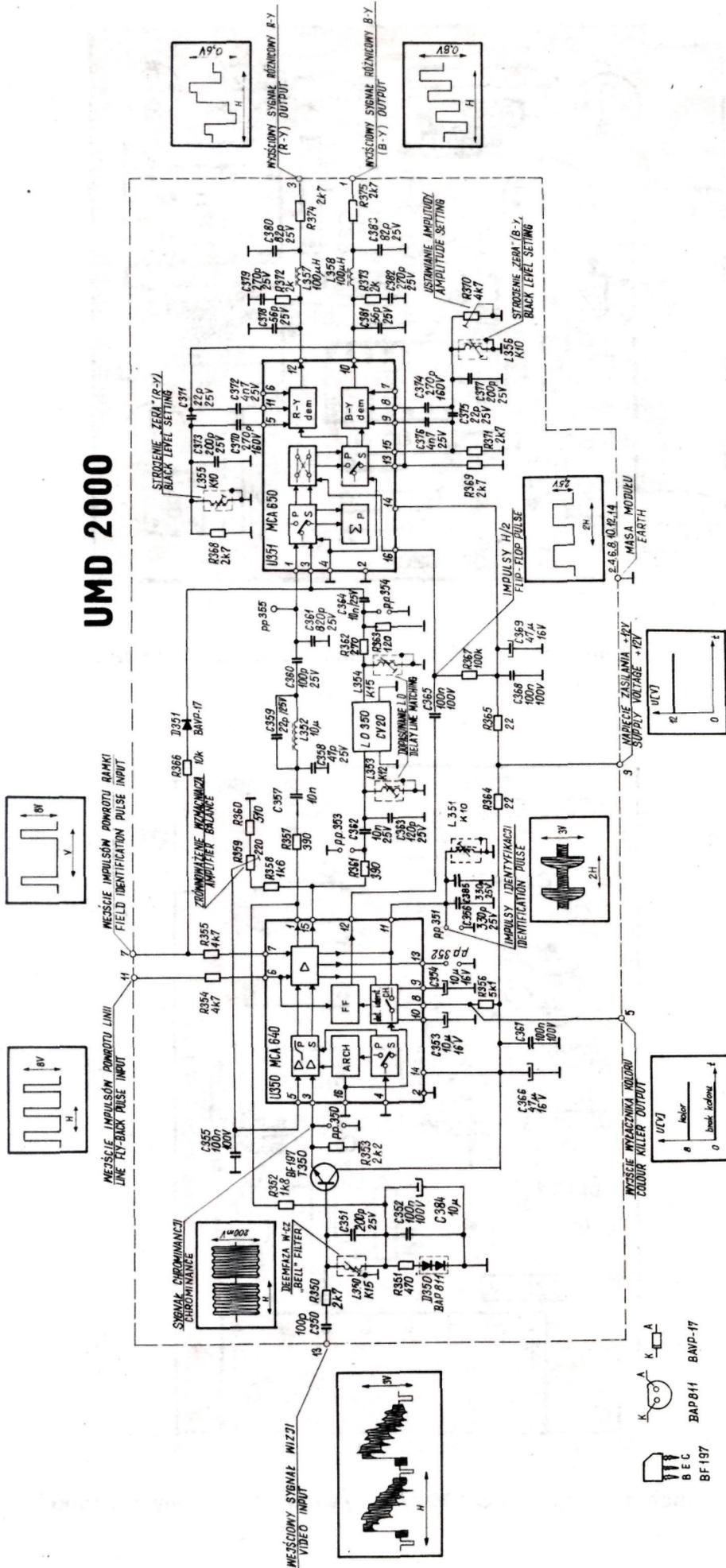


Schemat ideowy modulu dekodera SECAM UMD 2000

- BAP 814
- BAP 817
- BEC
- BF 197

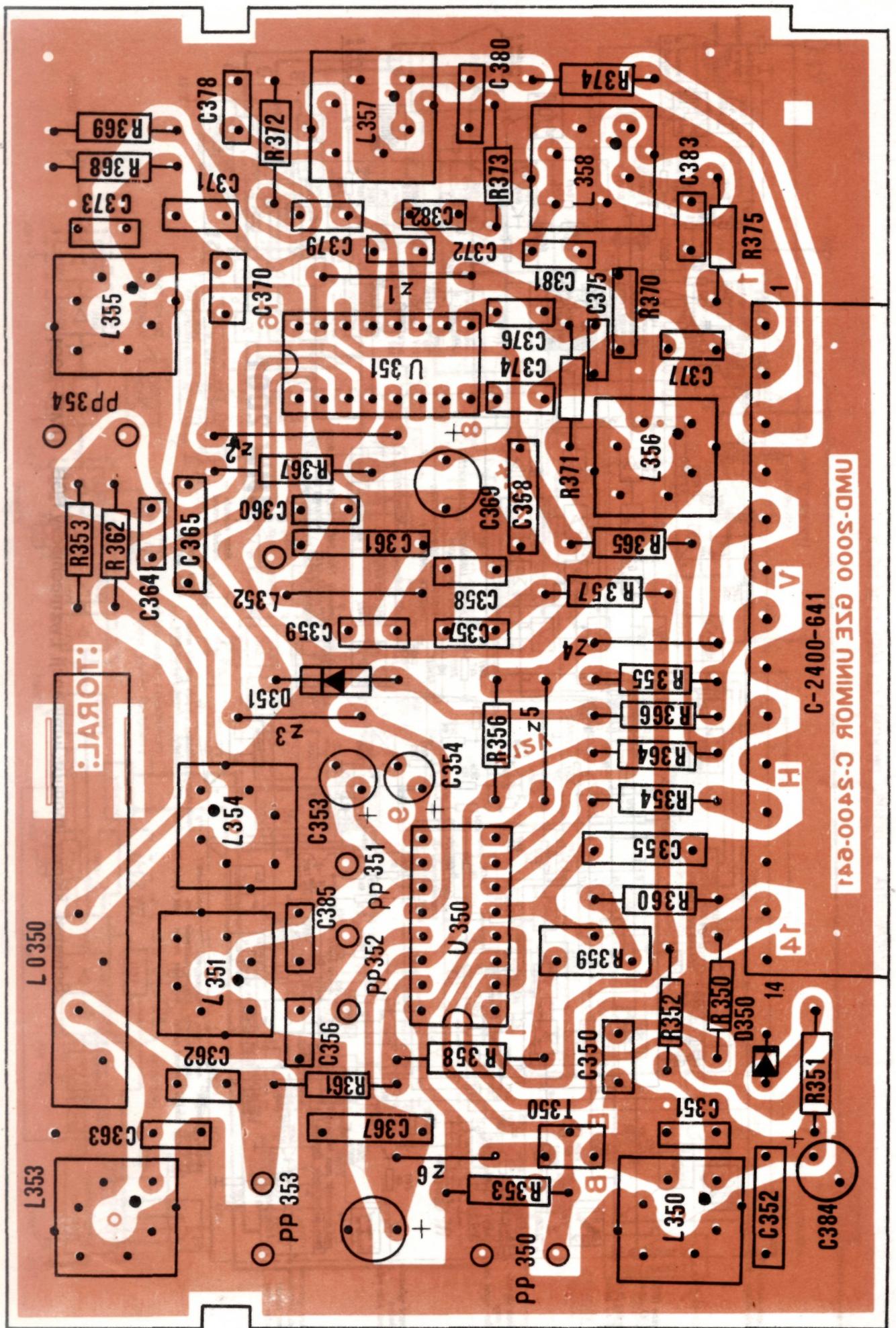

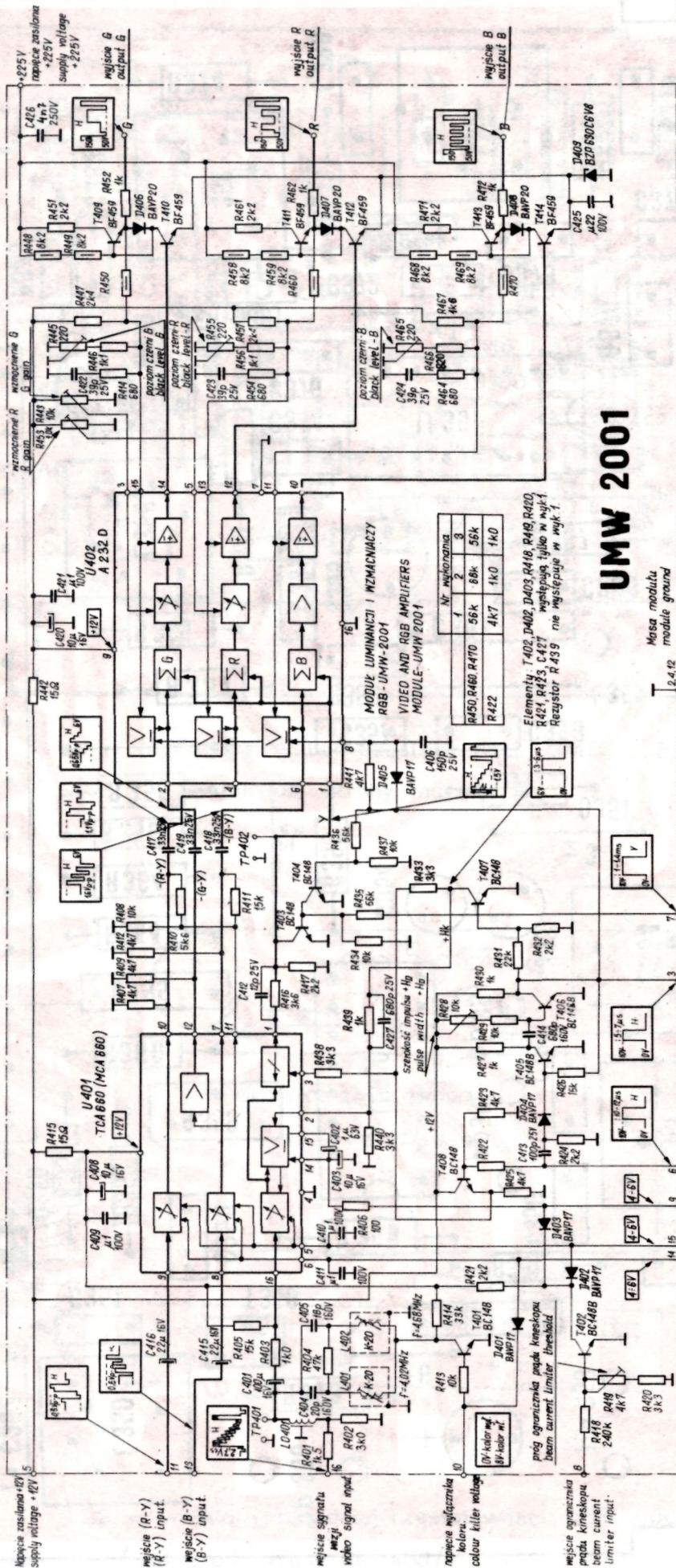Modul dekodera SECAM UMD-2000 / widok od strony mozaiki/



Masa modulu
module ground

Masa chassis
chassis ground

impuls powrotu ramki
frame feedback pulse

impuls kluczący dekodera
decoder gating pulse

napiecie regulacyjne
saturation control

impuls powrotu
line feedback pulse

napiecie regulacyjne
brightness control


impuls powrotu
line feedback pulse

napiecie regulacyjne
contrast control

Schemat ideowy modułu luminancji i wzmacniaczy RGB UMW 2001


Elementy: T402, D402, D403, R418, R419, R420, R421, R423, C427, wyłączenia, igłowa w punkt, rezystor R439 nie występuje w pkt 1.

Nr	Wartość
1	56k
2	56k
3	56k
4	4k7
5	1k0
6	1k0

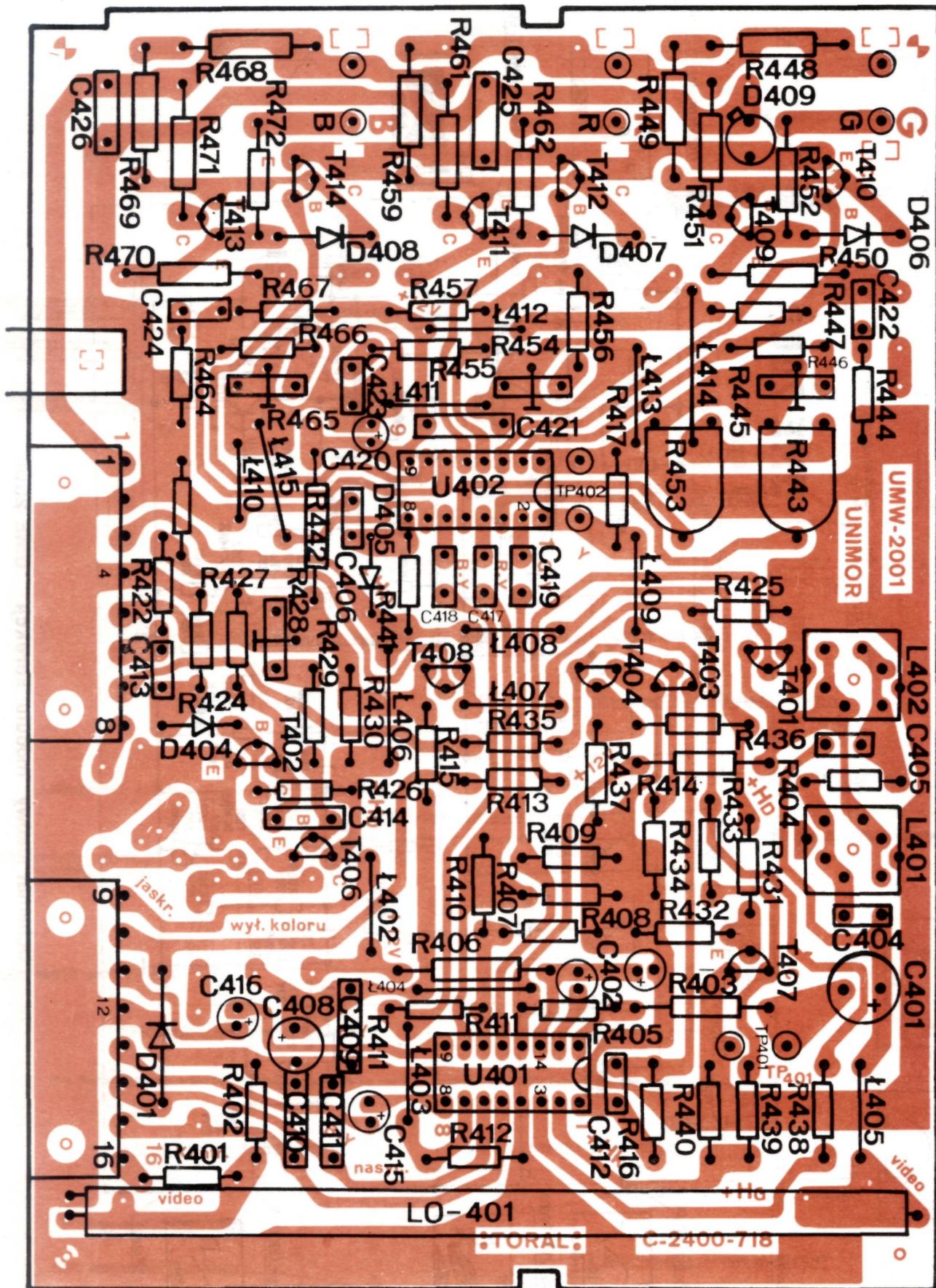


Moduł luminancji i wzmacniaczy RGB UMW 2001


/widok od strony mozaiki/

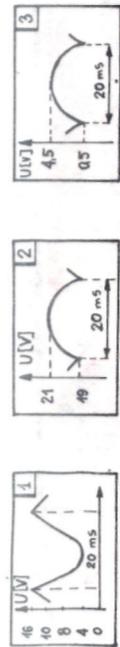

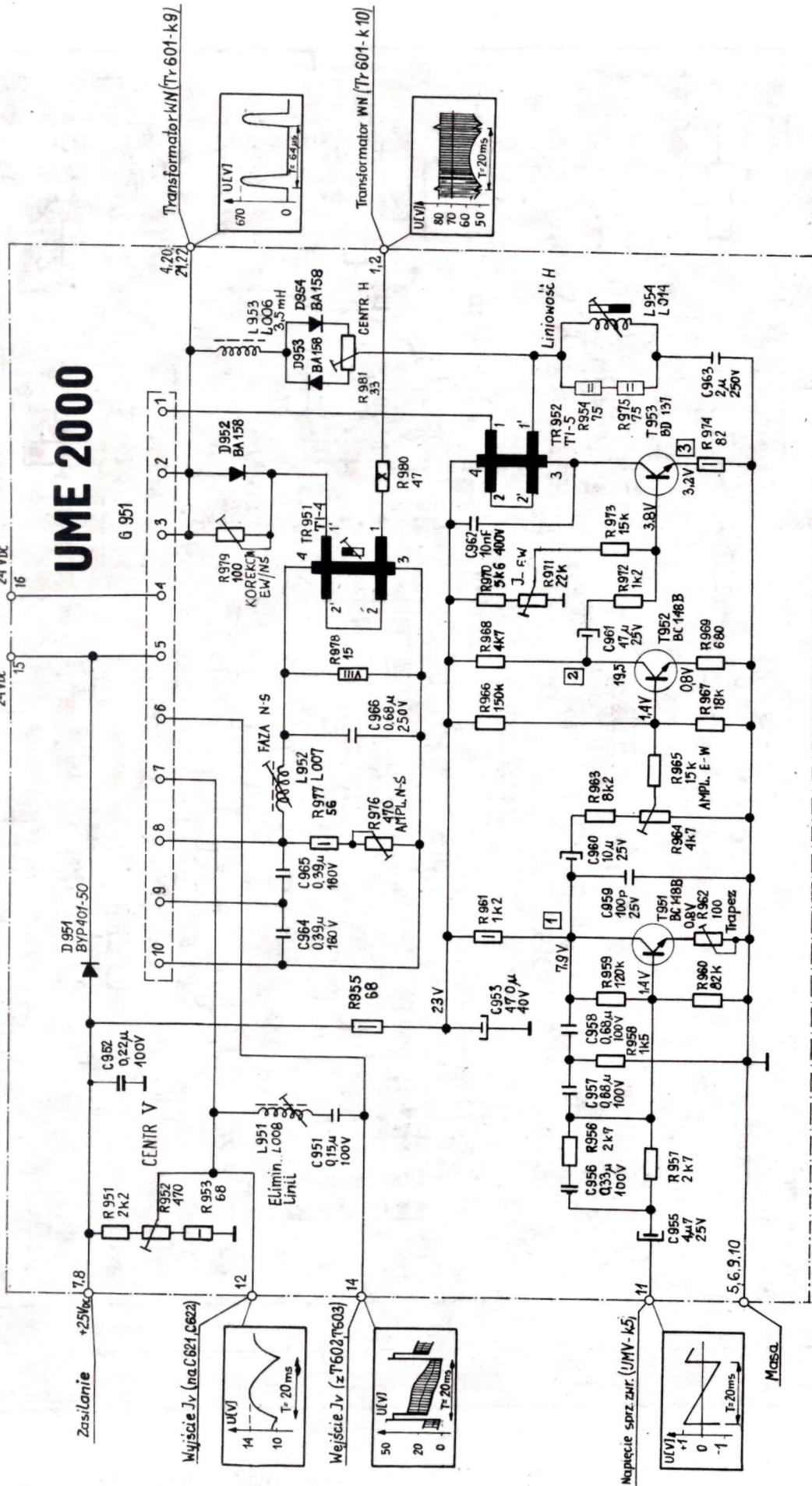
Zasilanie M5+ stop. steruj. 24Vdc
Zasilanie układowu stabilizacji 24Vdc




Schemat ideowy modulu korekcji UME 2000

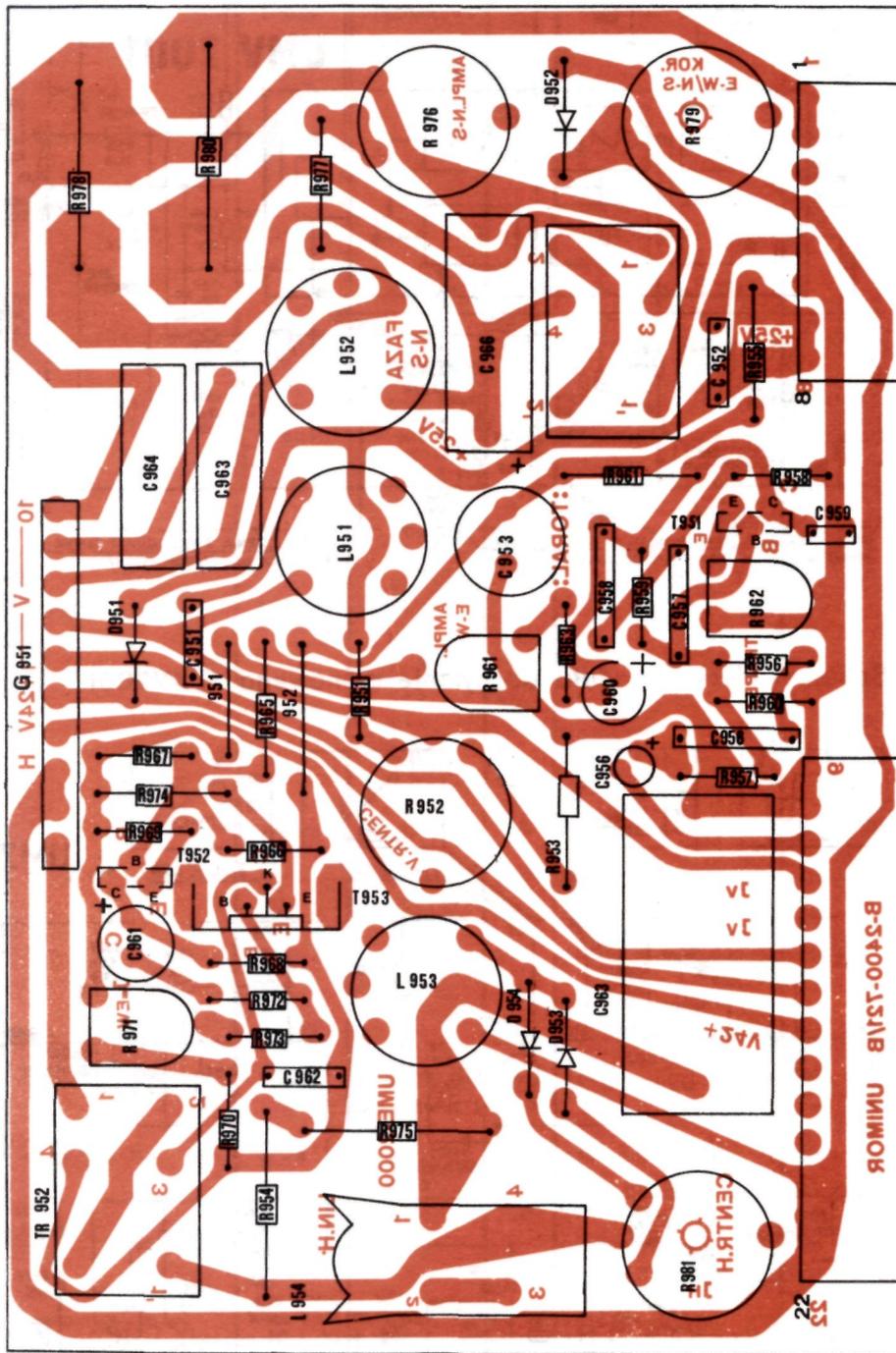

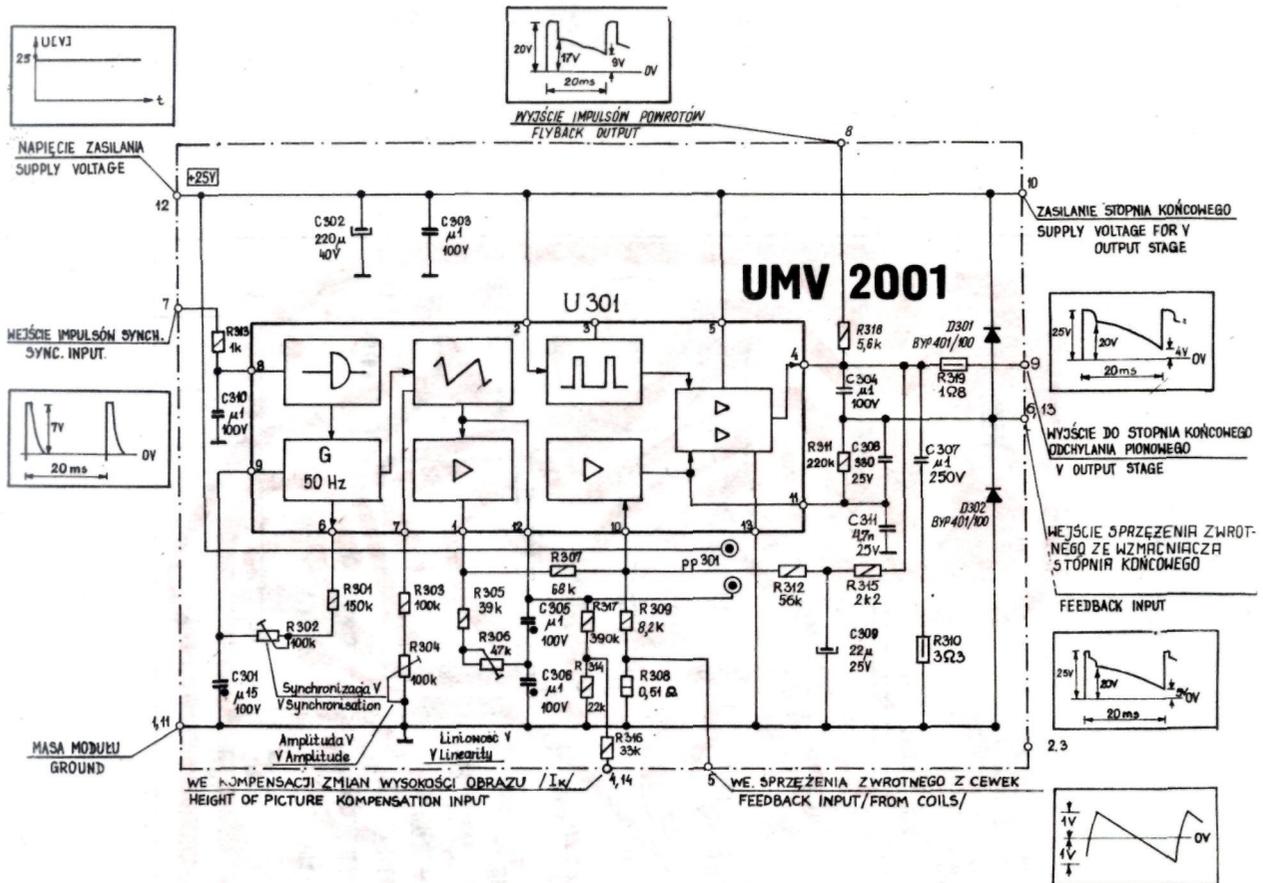
Moduł korekcji UME 2000
 /widok od strony mozaiki/



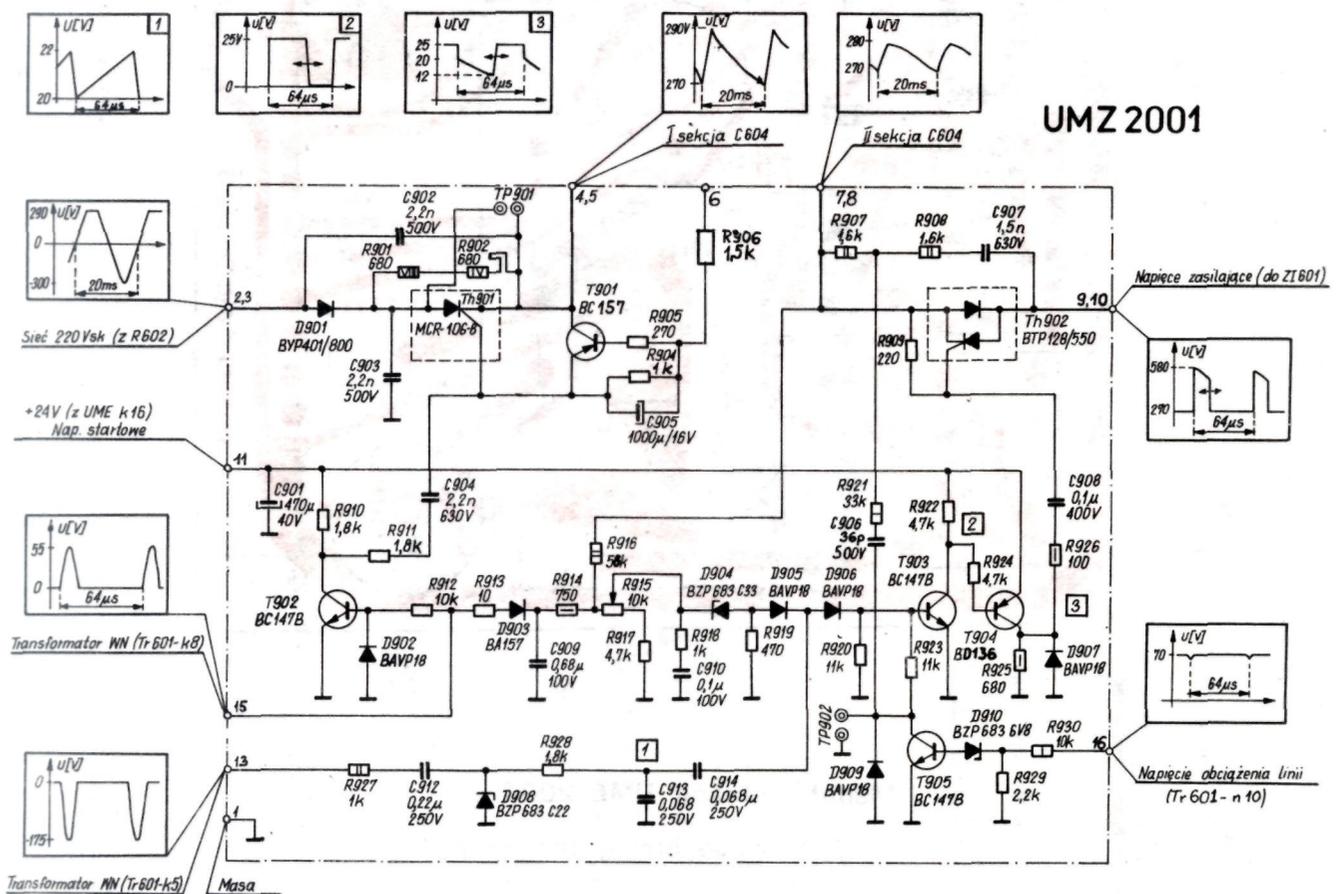
Schemat ideowy modułu odchylenia pionowego UMV2001



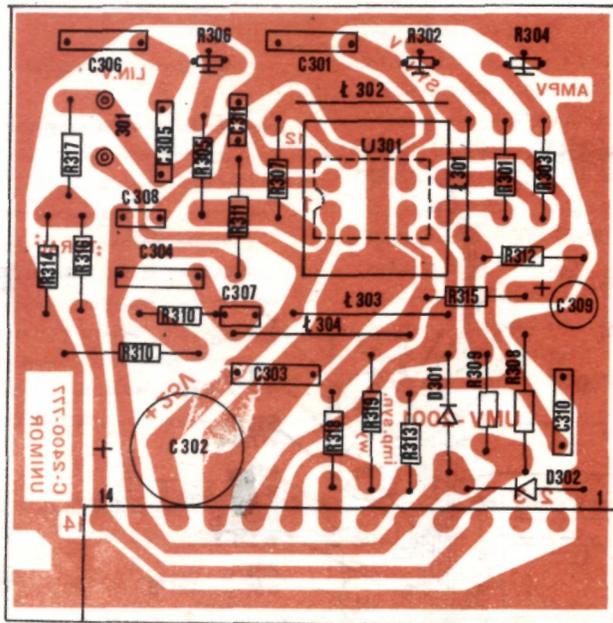
Schemat ideowy modułu stabilizacji UMZ 2001



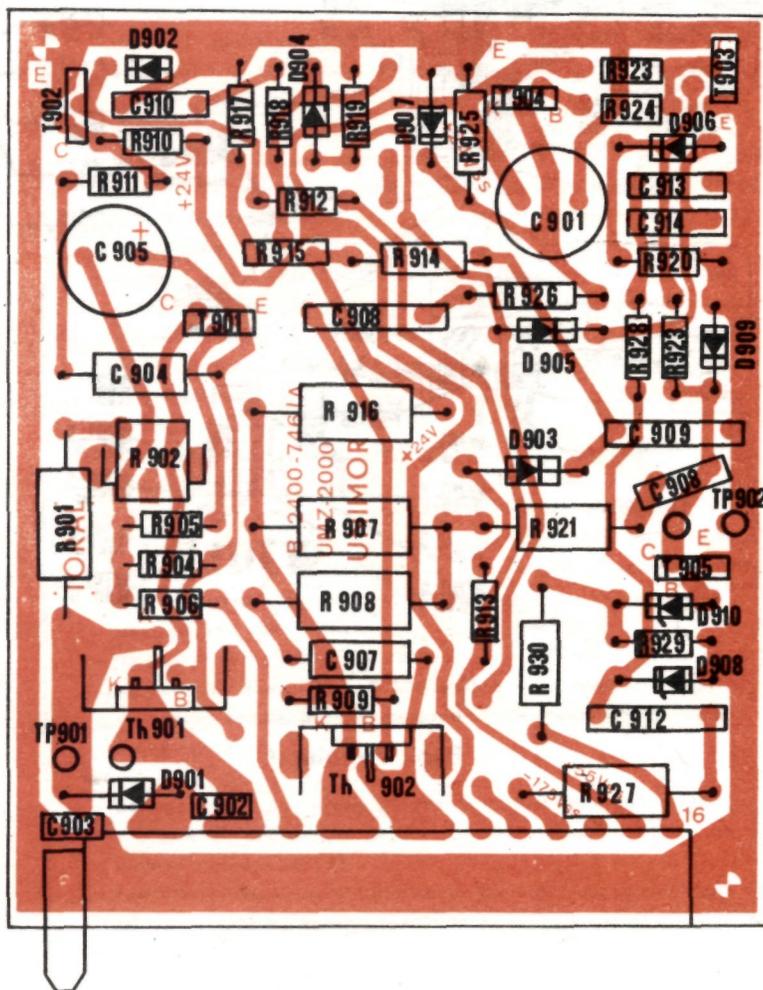
Moduł odchylenia pionowego UMV 2001
/widok od strony mozaiki/



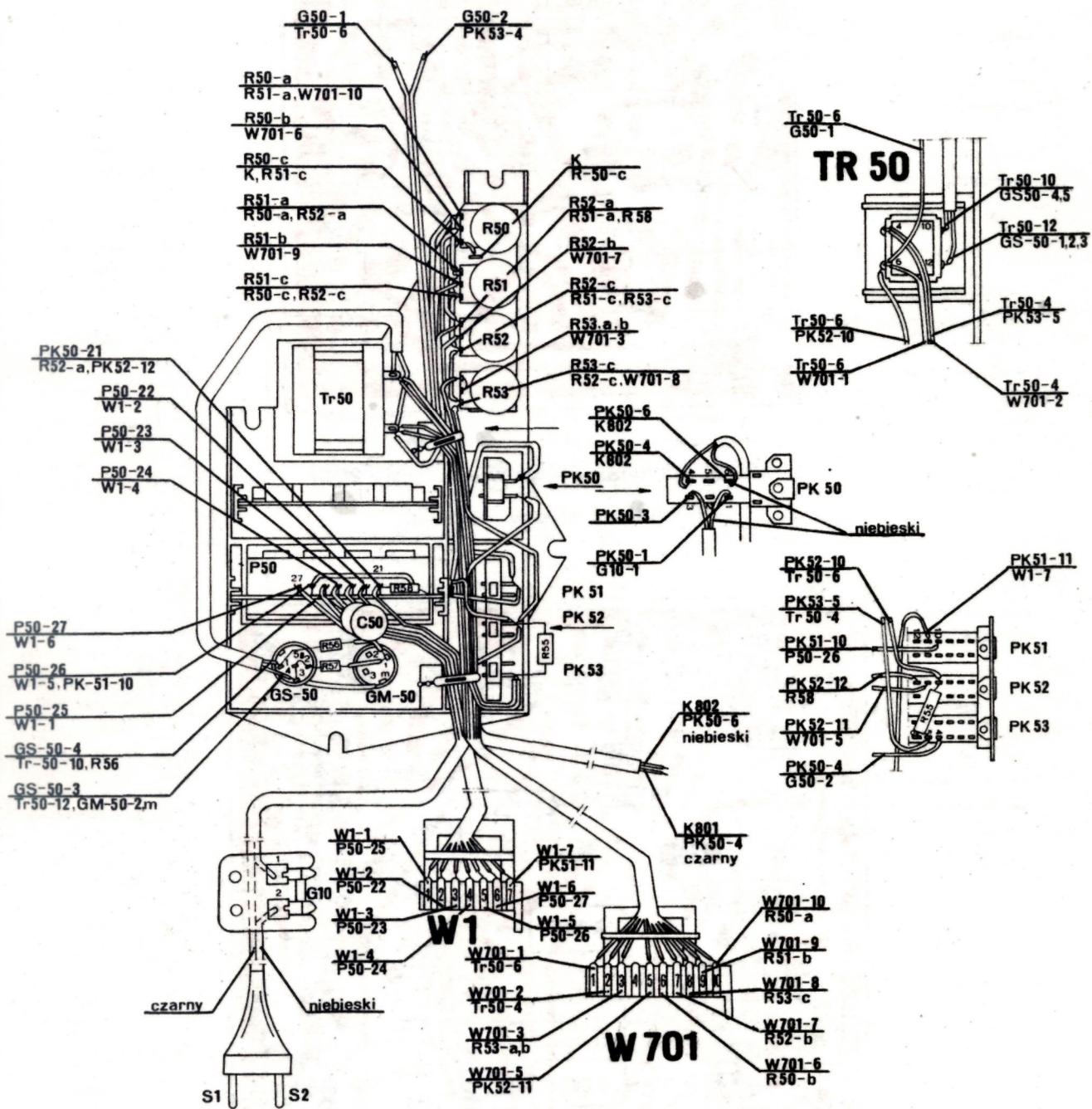
Moduł stabilizacji UMZ 2001
/widok od strony mozaiki/




Blok regulacji

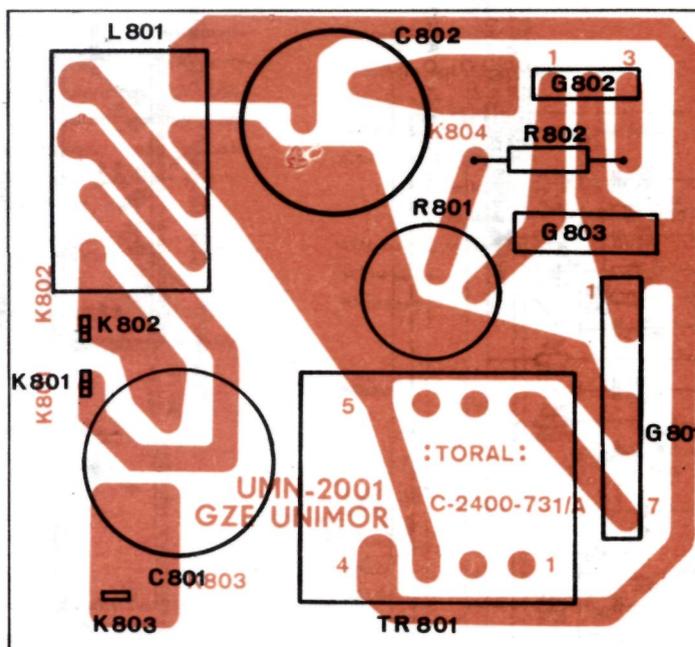

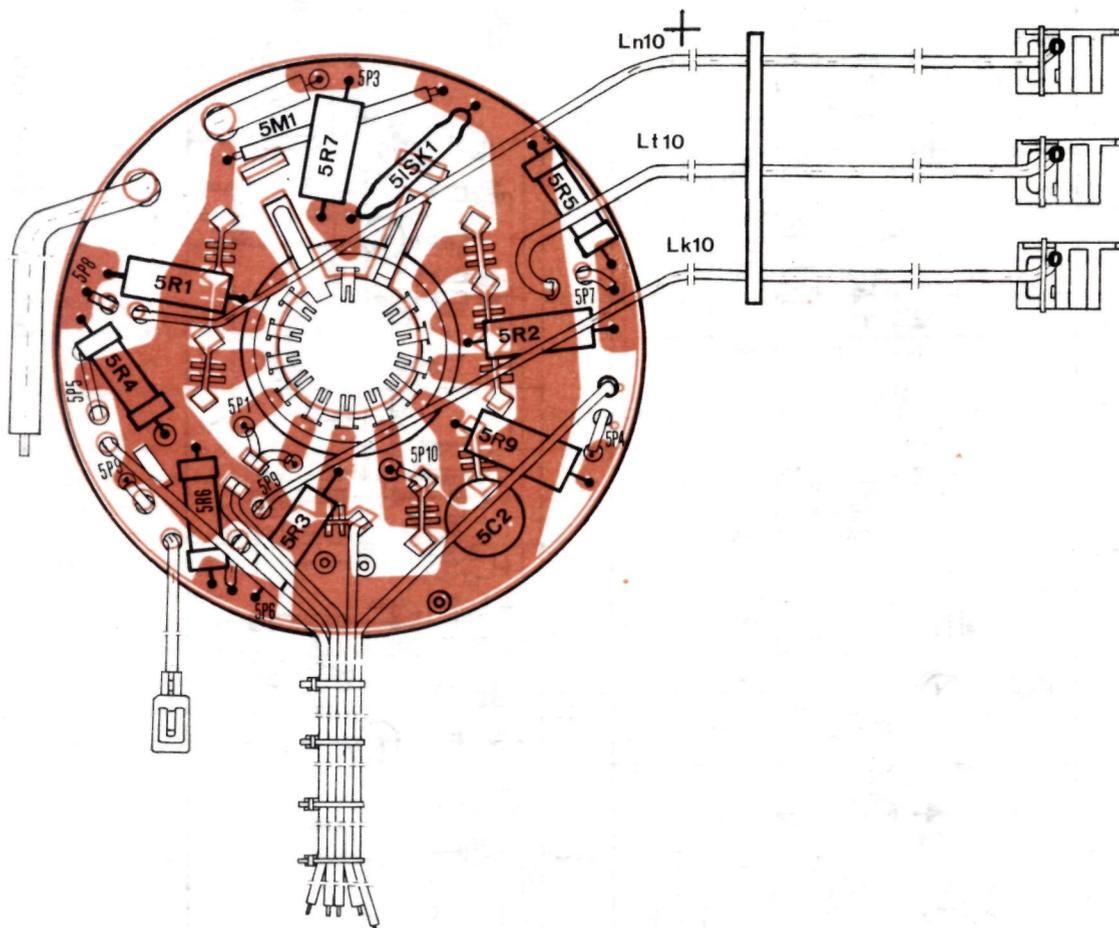Moduł przeciwwzłócenowy UMN 2001-2
/widok od strony mozaiki/



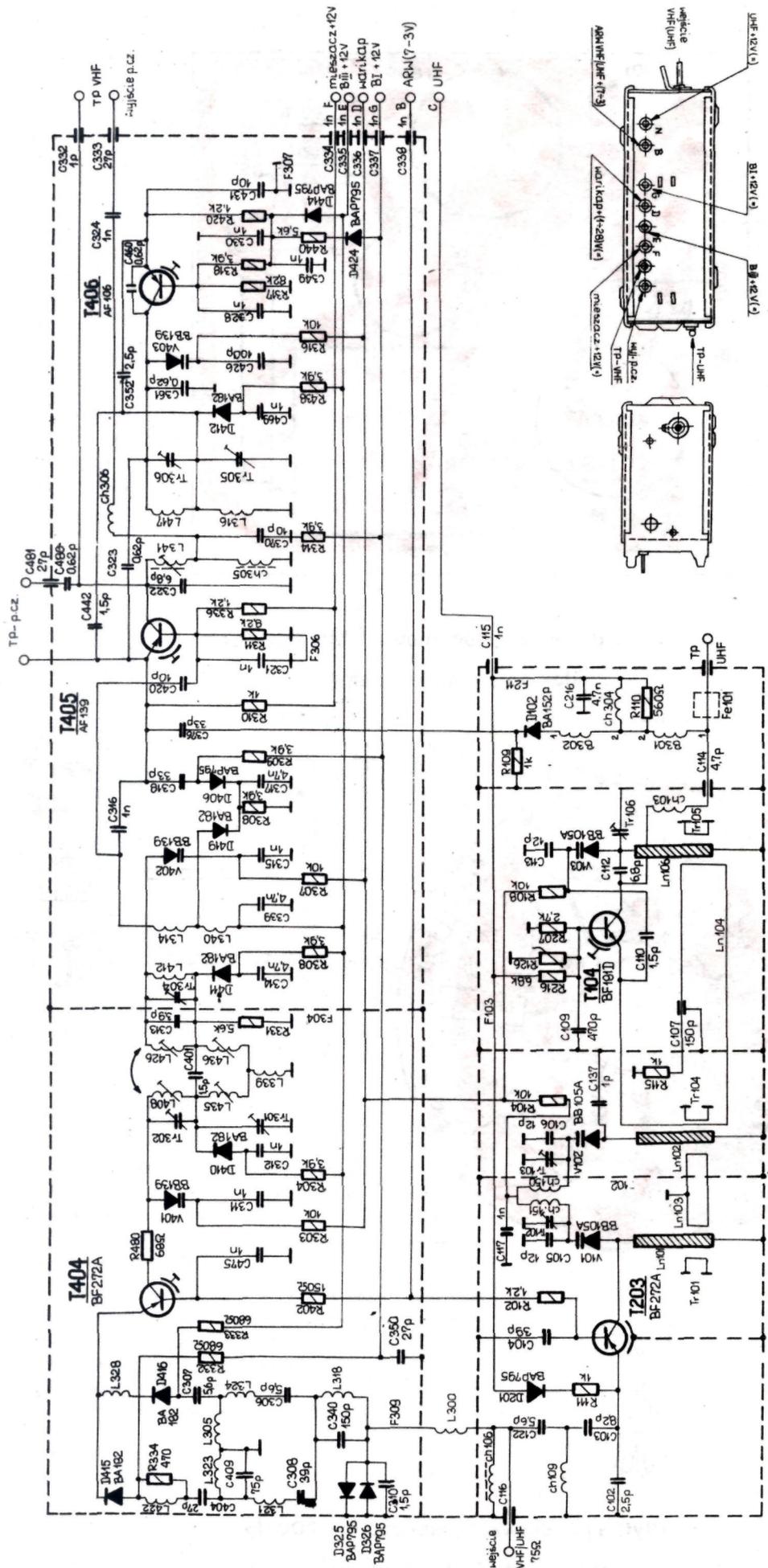Płytkę podstawki kineskopu PK 2001/2
/widok od strony mozaiki/



Schemat ideowy głowicy zintegrowanej ZTG

40. 25. 01. 65.02.


PRODUCENT :



GDAŃSKIE ZAKŁADY ELEKTRONICZNE „UNIMOR”
80-822 Gdańsk, ul. Rzeźnicka 54/56




GZE/30/1983/12500

SCHEMAT IDEOWY OTVC NEPTUN 501A


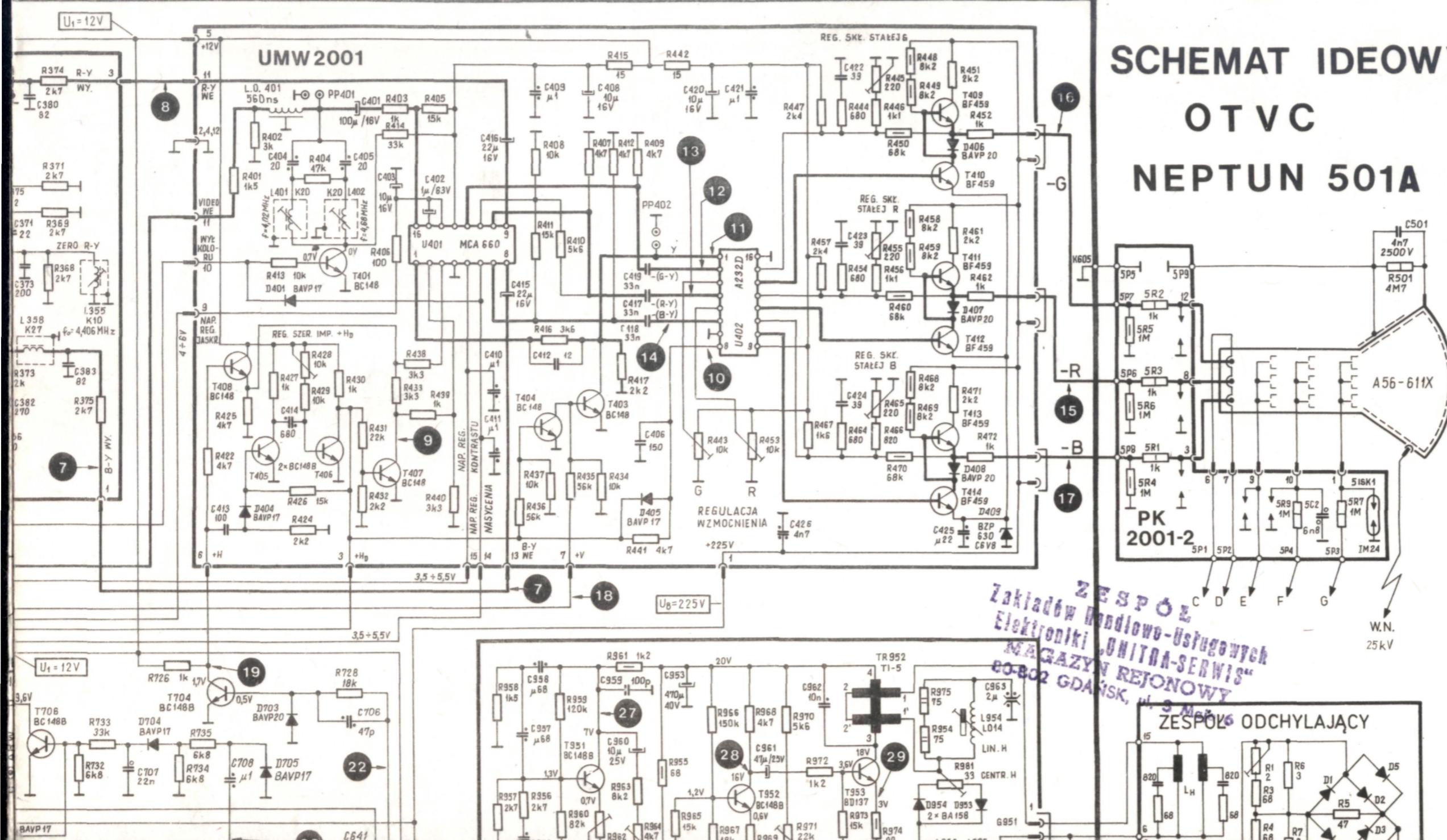


ZESPÓŁ Zakładów Radiowo-Usługowych
Elektroniki "UNITA-SERWIS"
MAGAZYN REJONOWY
80-802 GDAŃSK, ul. 3 Maja


W.N.
25kV

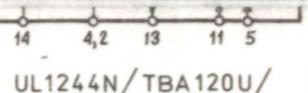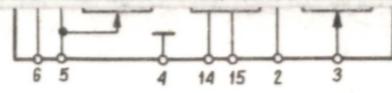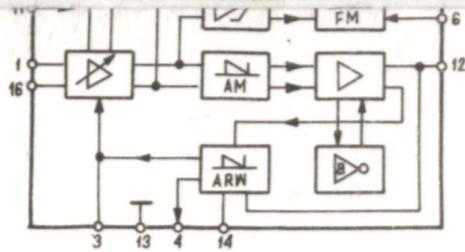


MCA 640/TCA 640/

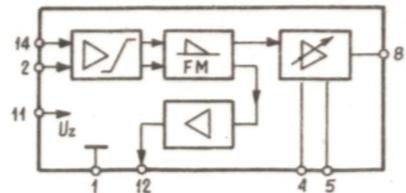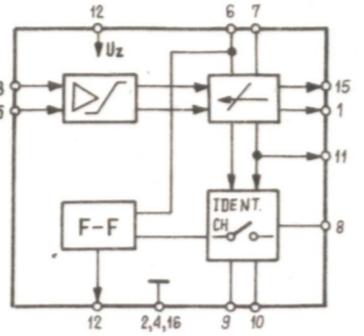

UL1481P/TBA 810/

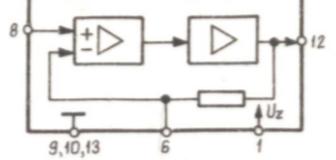

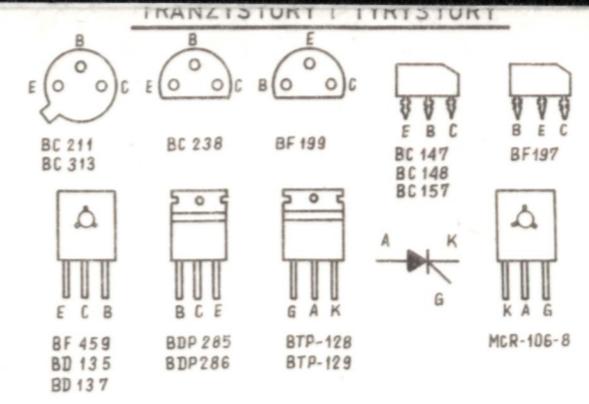- OGRANICZNIKA
- DEMODULATOR AM
- DEMODULATOR FM
- DETEKTOR ARM INWERTER SZUMÓW
- INWERTER ULTRA-BIELI
- UKŁAD ODTW. SKŁ. STAŁEJ
- WYGASZANIE POWROTÓW
- PRZERZUTNIK FLIP-FLOP
- OBWÓD SYNCHRONIZACJI
- GENERATOR 50Hz
- GENERATOR PIŁY
- GENERATOR IMPULSU POWROTU
- SELEKTOR SEPARATOR IMPULSÓW
- KOMPARATOR FAZY
- REGULATOR FAZY
- GENERATOR LINII



DIODY



NAPIĘCIA STAŁE NA WYPROWADZENIACH UKŁADÓW SCALONYCH I ELEKTRODACH TRANZYSTORÓW I TYRYSTORÓW

TDA 2541				MCA 640				MCA 650				MCA 660				A 232 D				UL1244N				UL1481P				UL1261N				UL1266P			
Nr. końc.	Nap. [V]																																		
1	5,6	9	8,8	1	9,6	9	6	1	3,8	9	6,7	1	5,3	9	1,4	1	1,9	9	11,4	1	0	8	3,7	1	18	7	7,8	1	0	8	1,35	1	8	7	6
2	5,6	10	3,5	2	0	10	5,8	2	0	10	9,2	2	0,1	10	5,8	2	8,3	10	7,5	2	1,7	9	2,6	2	—	8	0,1	2	7	9	0	2	25	8	0
3	0,6	11	12	3	2,4	11	0	3	3,9	11	8,1	3	0,6	11	4,2	3	6,5	11	4,8	3	—	10	—	3	—	9	0	3	9	10	0,3	3	—	9	2,5
4	3,5÷8	12	4,6	4	0	12	3	4	0	12	10,5	4	0	12	7,5	4	8,3	12	7,5	4	4,4	11	11,7	4	15,5	10	0	4	4,5	11	4,3	4	12,5	10	2
5	0÷12	13	0	5	2,4	13	9,2	5	4,6	13	10,8	5	3,5÷5,5	13	11,5	5	6,5	13	4,8	5	0,7	11	—	5	-0,5	12	3,9	5	25	11	0,6				
6	12V	14	7÷11	6	0,7	14	11,5	6	—	14	11,5	6	3,5÷5,5	14	4÷6	6	8,4	14	7,4	6	—	13	1,7	6	0,9	13	4,4	6	6	12	7				
7	3,5	15	5	7	0,6	15	9,6	7	—	15	10,7	7	5,7	15	5,5	7	0	15	4,8	7	—	14	1,7	7	0,17	14	4,5								
8	8,8	16	5,6	8	8	16	0	8	4,3	16	1,1	8	1,4	16	0,7	8	0,7	16	0																



E	T100 T101 T201 T350 T401 T403 T404 T405 T406 T407 T408 T409 T410 T411 T412 T413 T414 T601 T602 T603																			Th 601	Th601		
	Nap. [V]	2	3,1	0	2,4	0	0	0	0	0	0	1,6	110	7	110	7	110	7	24	12,6	12,6	G	-3,6
B	2,7	3,7	0	3,1	0,7	0,05	0,09	0,185	0,3	0,075	1,75	110	7,5	110	7,5	110	7,5	25,5	12,6	12,6	A	320	62
C	12	10	0	12	0	1,9	0,05	10,5	1	0,2	12	210	110	210	110	210	110	5,5	25	0	K	0	0




E	T604 T605 T606 T607 T608 T701 T702 T703 T704 T705 T706 T707 T901 T902 T903 T904 T905 T951 T952 T953																			Th901	Th902		
	Nap. [V]	12	12	0	0	0	1	1	0,9	0	0	0	0,1	271	0	0	24	0	0,7	0,6	3	G	271
B	13	13	0	0,7	0	1,5	1,5	1,6	0,5	0,6	0,2	0,17	270	0	0,4	23	0,7	1,3	1,2	3,6	A	271	320
C	18	25	20	0	7	4,4	9,5	1	1,7	0,8	9,6	25	270	18	17	16	0	7	16	18	K	270	260

PRODUKCYJNE OZNACZENIA DIOD

TYP DIODY	KOLOR PASKA	
	1	2
BA 157	brązowy	brązowy
BA 158	biały	biały
BA 159	zielony	zielony
BAVP 17	brązowy	fioletowy
BAVP 18	brązowy	szary
BAVP 19	brązowy	biały
BAVP 20	czerwony	czarny
BAVP 21	czerwony	brązowy
BYP401-50	szary	—
BYP401-100	czerwony	—
BYP401-200	żółty	—
BYP401-400	zielony	—
BYP401-600	niebieski	—
BYP401-800	biały	—
BYP401-1000	brązowy	—

TR014

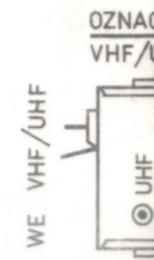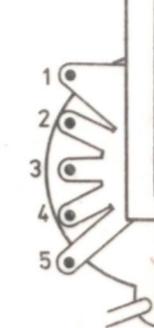

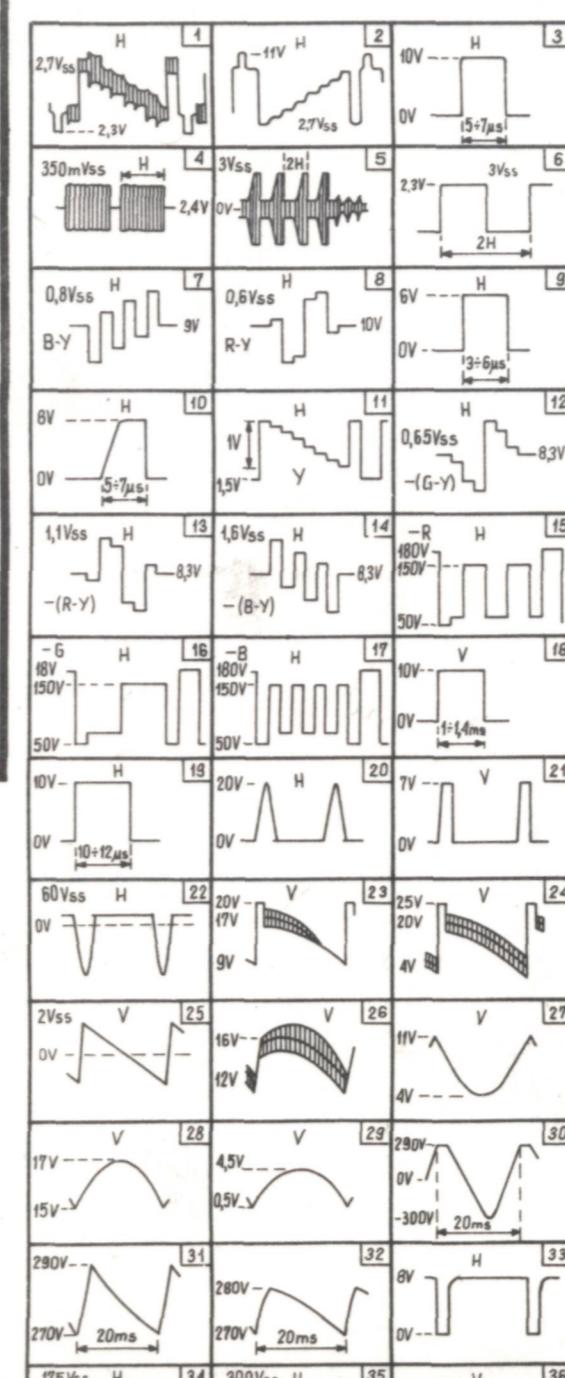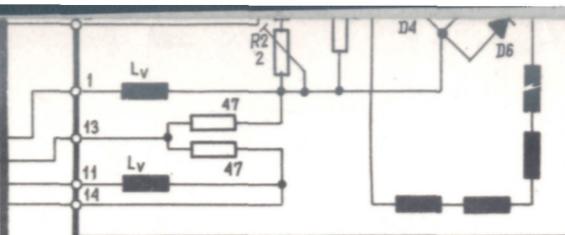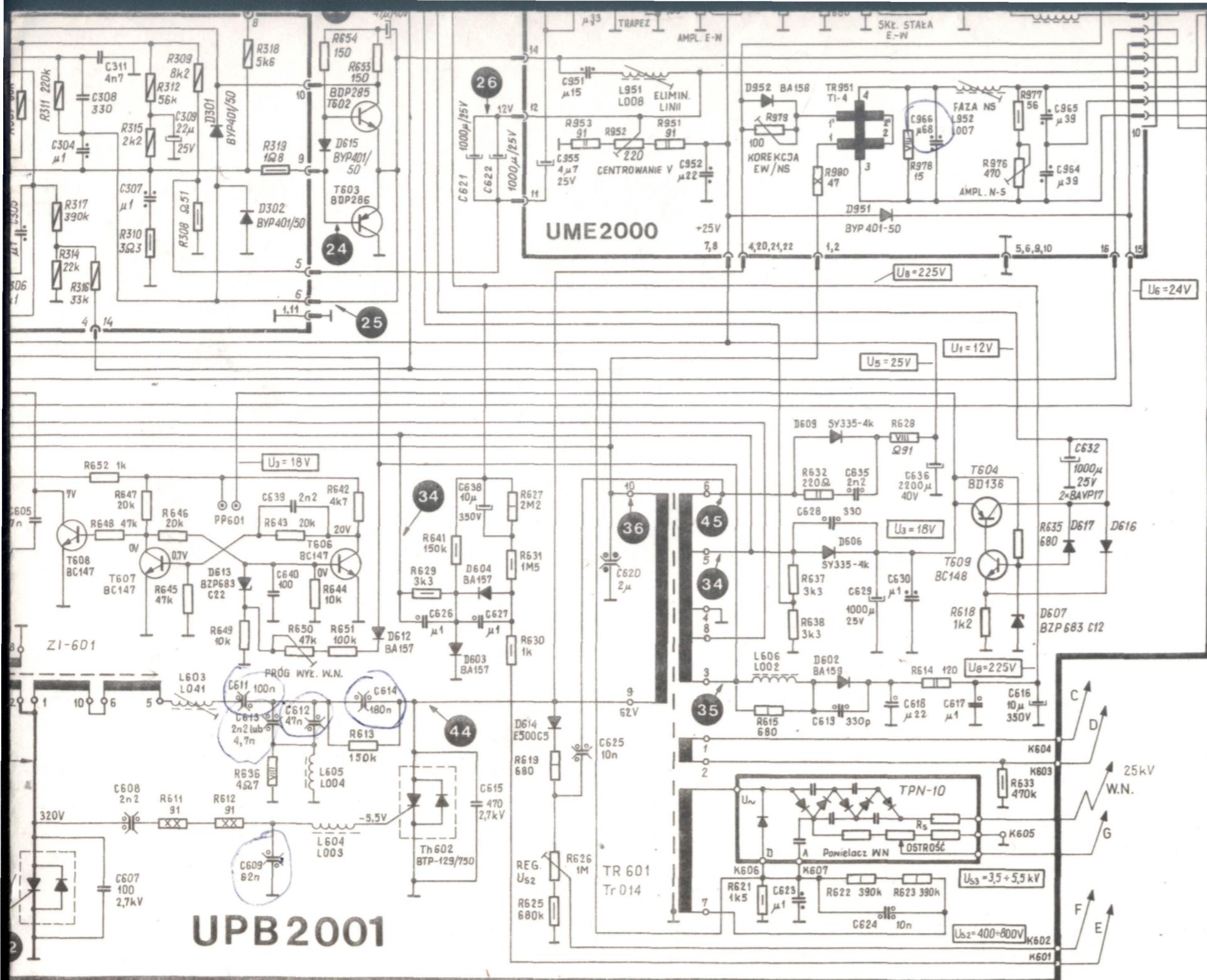


ODCHYLEC

NUMERACJA ELEMENTÓW


OZNACZENIA KONDENSATORÓW I REZYSTORÓW

WYKAZ BLOKÓW I MODUŁÓW

UM2000

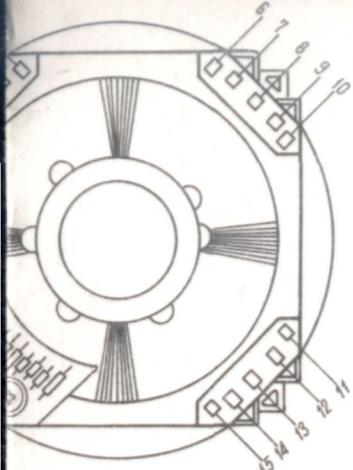

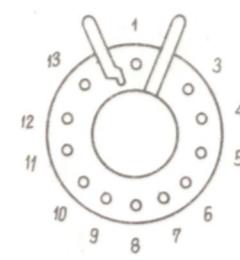
- UBP 1000 1÷49
- UBC 2002 50÷99
- UMP1005 100÷199
- UMF 1005 200÷249
- MS1002 250÷299
- UMV 2001 300÷349
- UMD 2000 350÷399
- UMW2001 400÷499
- UPB 2001 600÷799
- UMN 2001 800÷849
- UMZ 2001 900÷949
- UME 2000 950÷999



A56-611X
 PODSTAWKA
 KINESKOPIU



- 16V 0,125W
- 25V 0,25W
- 63V 0,5W
- 100V 1W
- 160V 2W
- 250V 4W
- 350V 5W
- 400V 8W
- 500V 20W
- 630V
- 1000V
- 1500V'
- Kondensator impulsowy

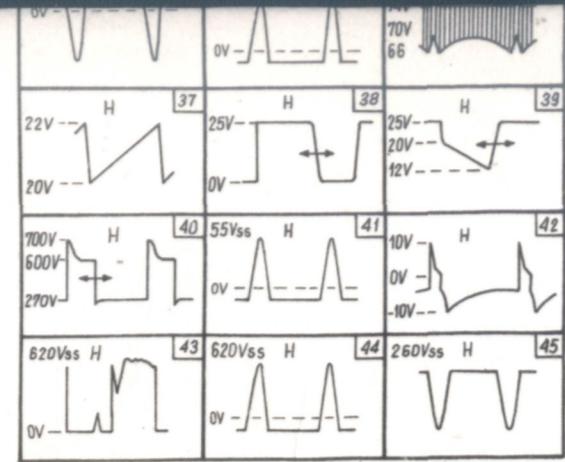- częstotliwości
- UBC 2002 - Blok regulacji
- UMP1005 - Moduł pośredniej częstotliwości
- UMF1005 - Moduł fonii
- MS1002 - Moduł synchronizacji
- UMV 2001 - Moduł odchyłania pionowego
- UMD2000 - Moduł dekodera SECAM
- UMW2001 - Moduł luminancji i wzmacniaczy RGB
- UPB2001 - Płyta bazowa
- UMN2001 - Moduł przeciwzakłóceńowy
- UMZ2001 - Moduł stabilizacji
- UME2000 - Moduł korekcji



WYPROWADZEŃ TRANSFORMATORÓW

I TRANSDUKTORÓW

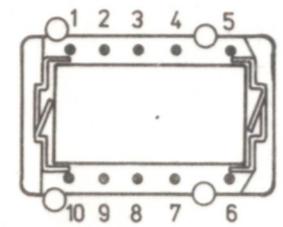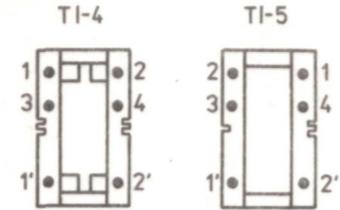

ZI-601

PRODUKCYJNE OZNACZENIA LITEROWE KONDENSATORÓW

TOLERANCJA		DOPUSZCZALNE NAPIĘCIE	
U +80-20%	H ±2,5%	m- 25V	e-400/350/V
S +50-20%	G ± 2%	l - 40/50/V	brak oznaczenia -500V
M ± 20%	F ± 1%	a- 63V	f- 630V
K ± 10%	D ±0,5%	b-100V	g-750V
J ± 5%	E ± 1pF	c-160V	h-1000V
brak oznaczenia ±0,5pF		d-250V	i-1600V

KOD BARWNY REZYSTORÓW


kolejny pasek	1-wszy pasek	2-gi pasek	3-ci pasek MNOŻNIK	4-ty pasek TOLERANCJA
czarny	—	0	1	—
brązowy	1	1	10	± 1%
czerwony	2	2	10 ²	± 2%
pomarańczowy	3	3	10 ³	—
żółty	4	4	10 ⁴	—
zielony	5	5	10 ⁵	—
niebieski	6	6	10 ⁶	—
fioletowy	7	7	10 ⁷	—
szary	8	8	10 ⁸	—
biały	9	9	10 ⁹	—
złoty	—	—	10 ⁻¹	± 5%
srebrny	—	—	10 ⁻²	± 10%
brak koloru	—	—	—	± 20%






UWAGI:

- Napięcia zasilające stosowane w odbiorniku /narysowane w ramach/:
 - U₁ = 12V U₆ = 24V
 - U₂ = 12V U₇ = 28V
 - U₃ = 18V U₈ = 225V
 - U₄ = 18V U_{S2} = 400÷800V
 - U₅ = 25V U_{S3} = 3,5÷5,5kV
- Wyłączniki w bloku regulacji narysowane są w pozycji spoczynkowej /wyciśniętej/.
- 5 → - numer oscylogramu
- Napięcia stałe pomierzono miernikiem typ V640 MERATRONIK przy normalnej pracy odbiornika.
- Oscylogramy zdjęto dla sygnału, pionowych pasów kolorowych-obraz normalny.
- Zastrzega się możliwość wprowadzania zmian wynikających z postępu technicznego.





WYKAZ WYPROWADZEŃ GŁOWICY

IF ZTG.40.25.01.65.02.



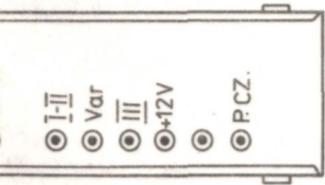


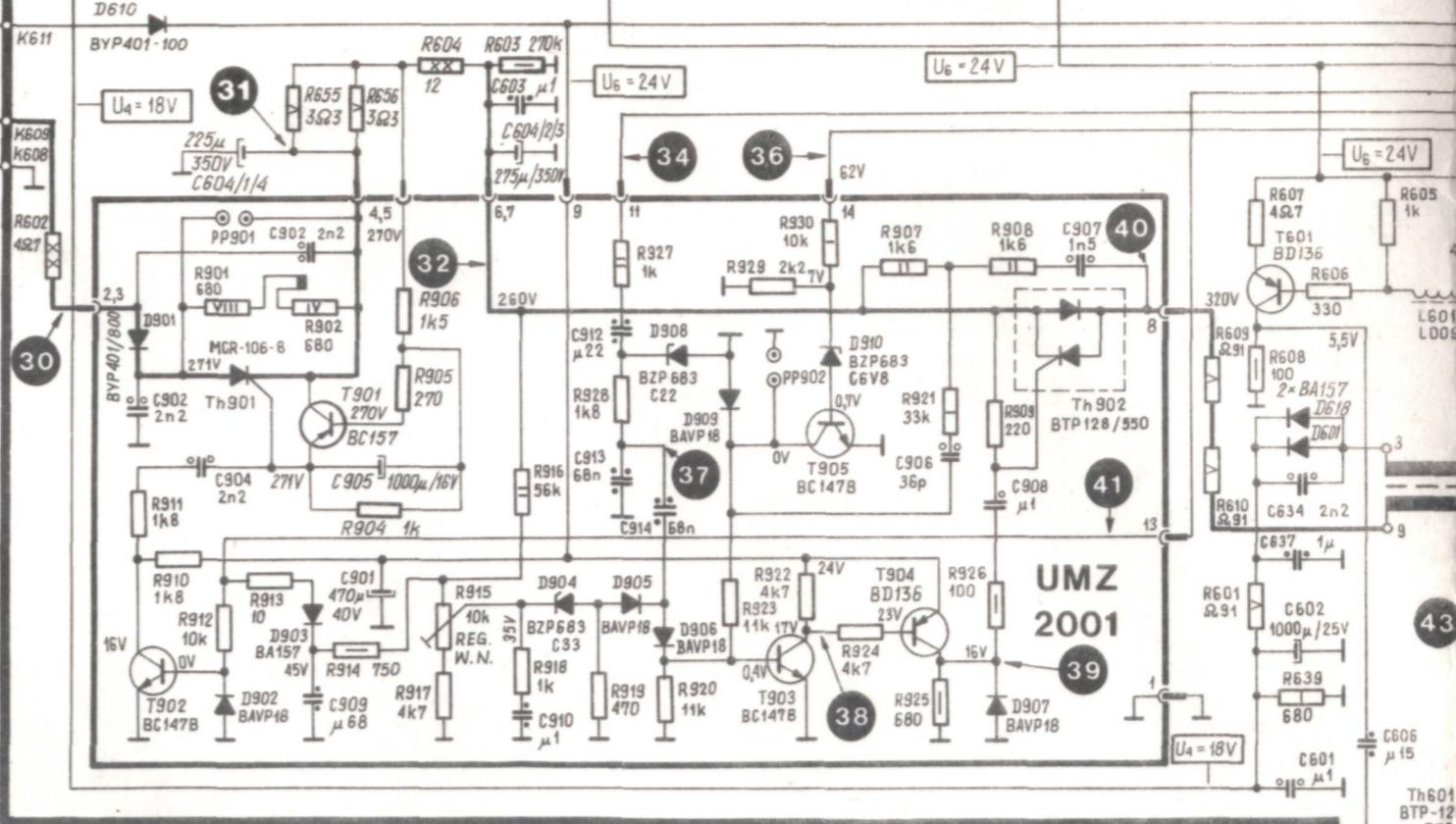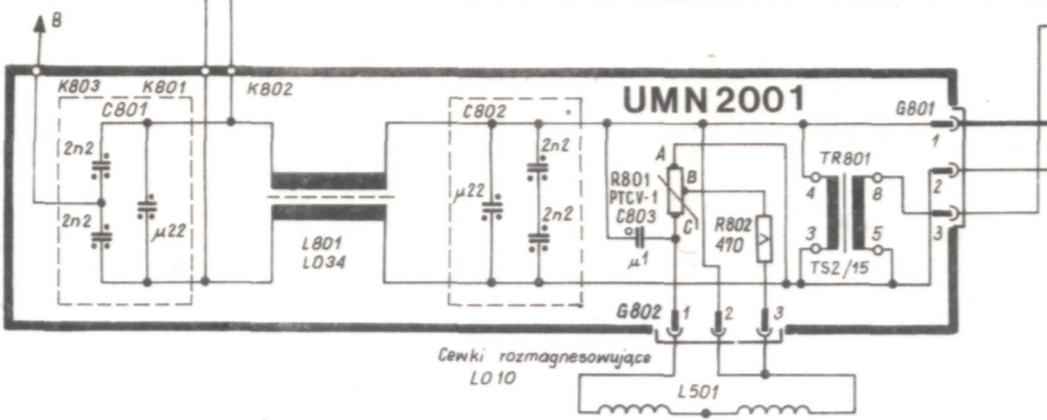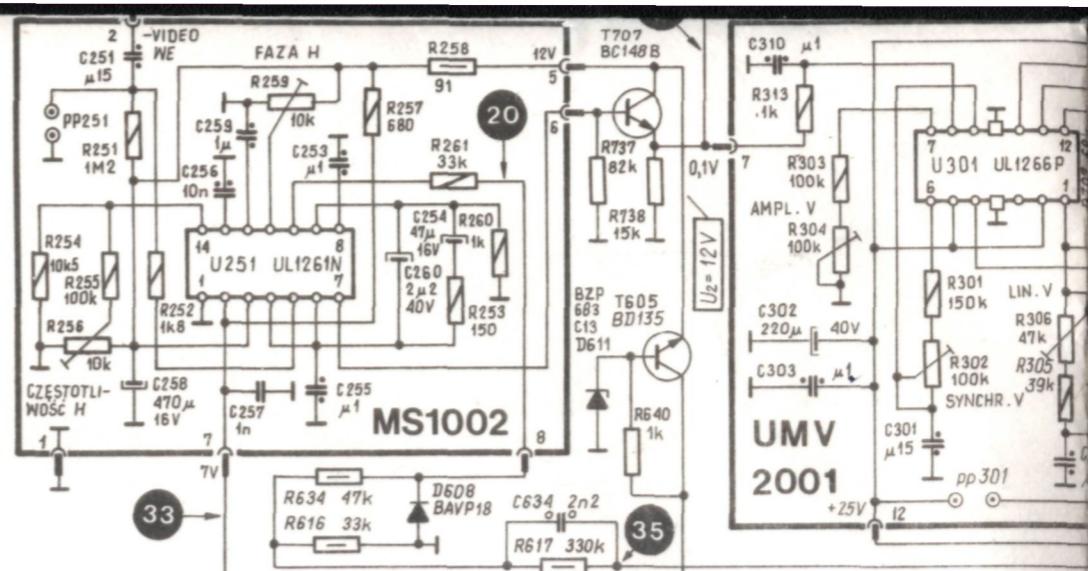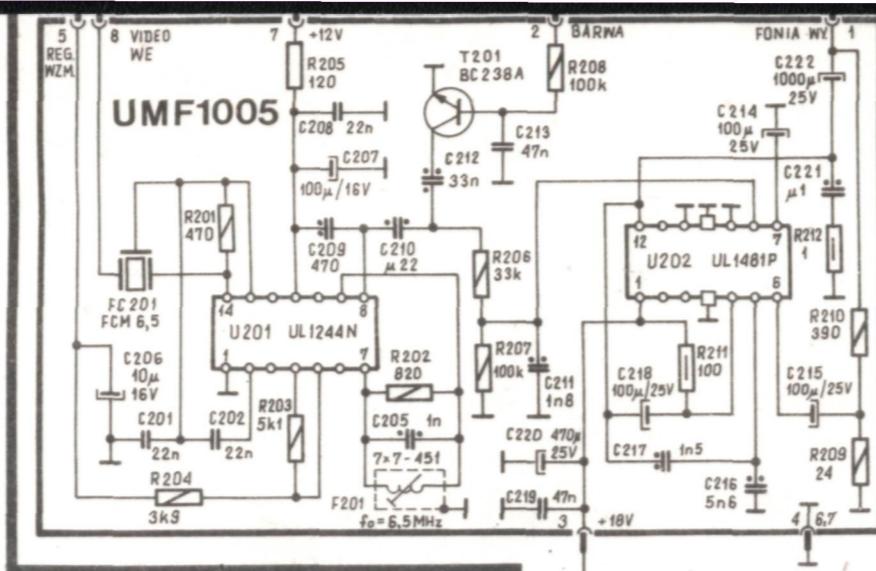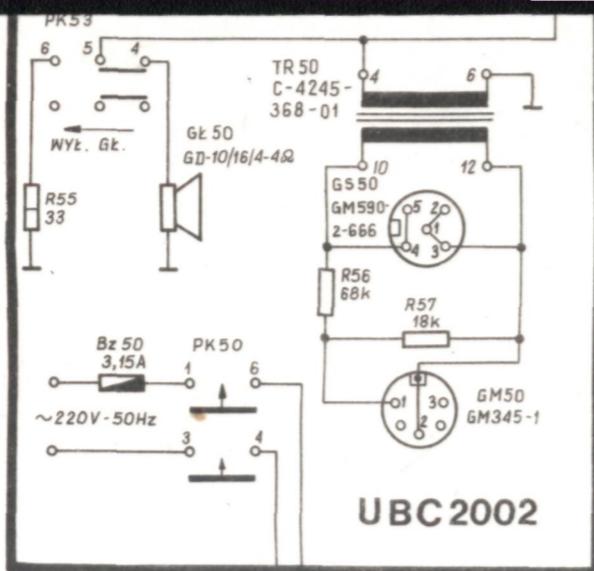

SCHMATY UKŁADÓW SCALONYCH

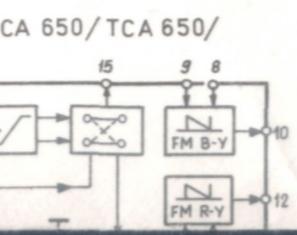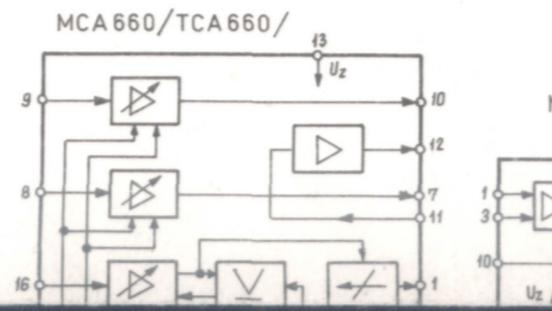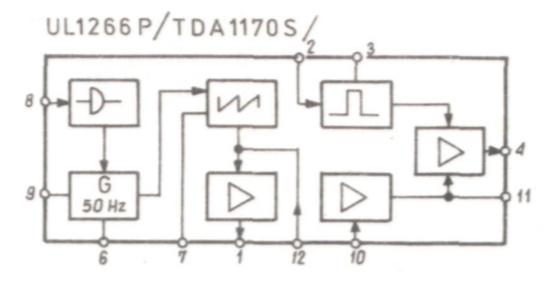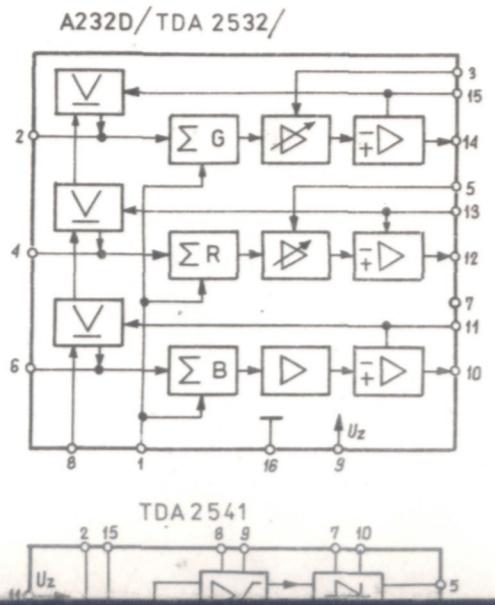

	NZMACNIACZ		IDENT. KOLORU WYŁACZNIK CHROMINANCJI		PRZEŁĄCZNIK STAŁEJ CZASOWEJ	<p>UKŁADY SCALONE</p> <p>KIERUNEK NUMERACJI WYPROWADZEŃ</p> <p>UL1481P</p> <p>UL1266P</p>
	NZMACNIACZ RÓŻNICOWY		PRZEŁĄCZNIK KRZYŻOWY		RRZERZUTNIK SCHMITTA	
	NZMACNIACZ REGULOWANY		MATRYCA			
	NZMACNIACZ					
	NZMACNIACZ					

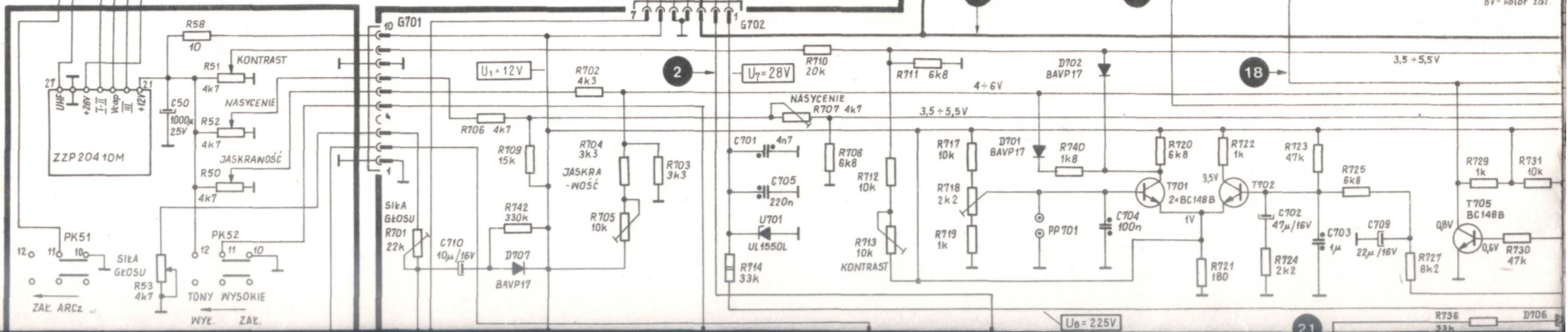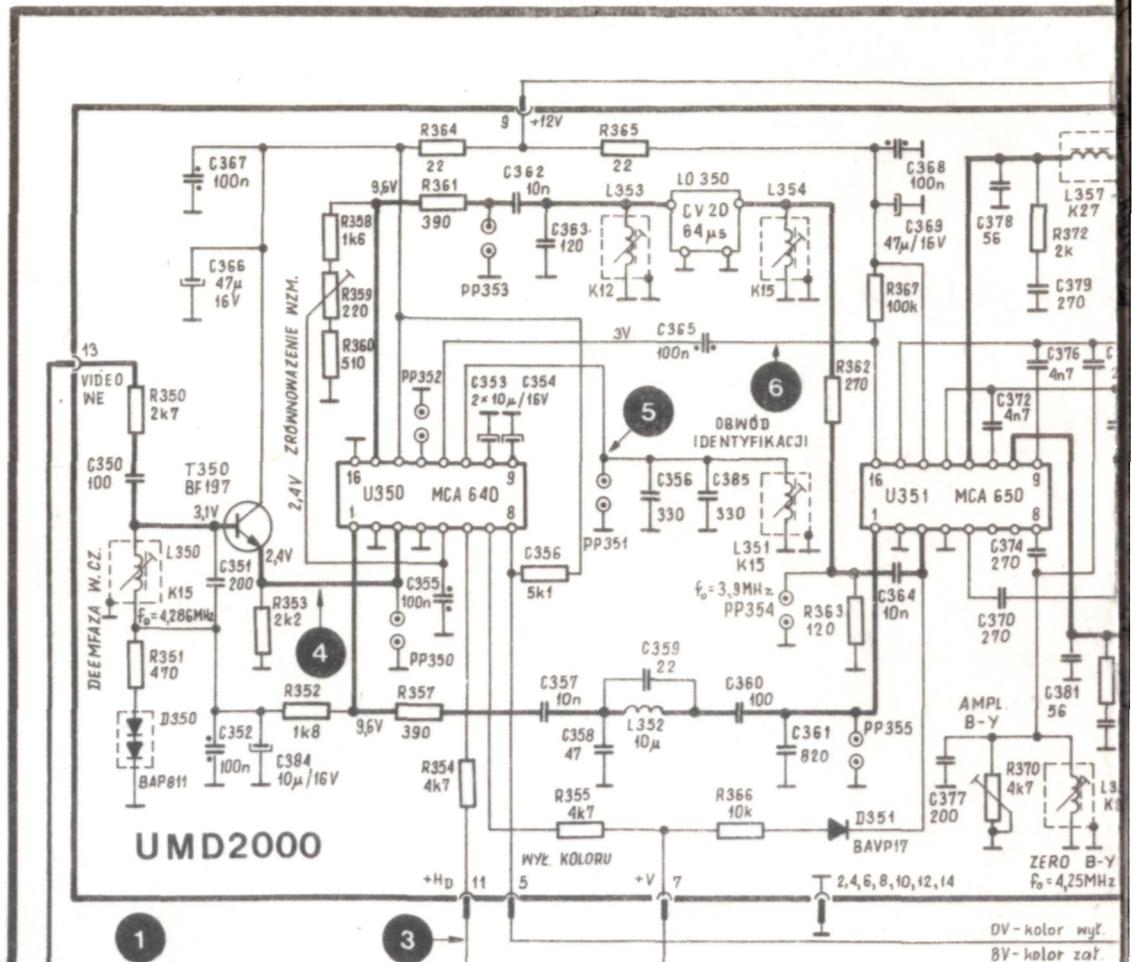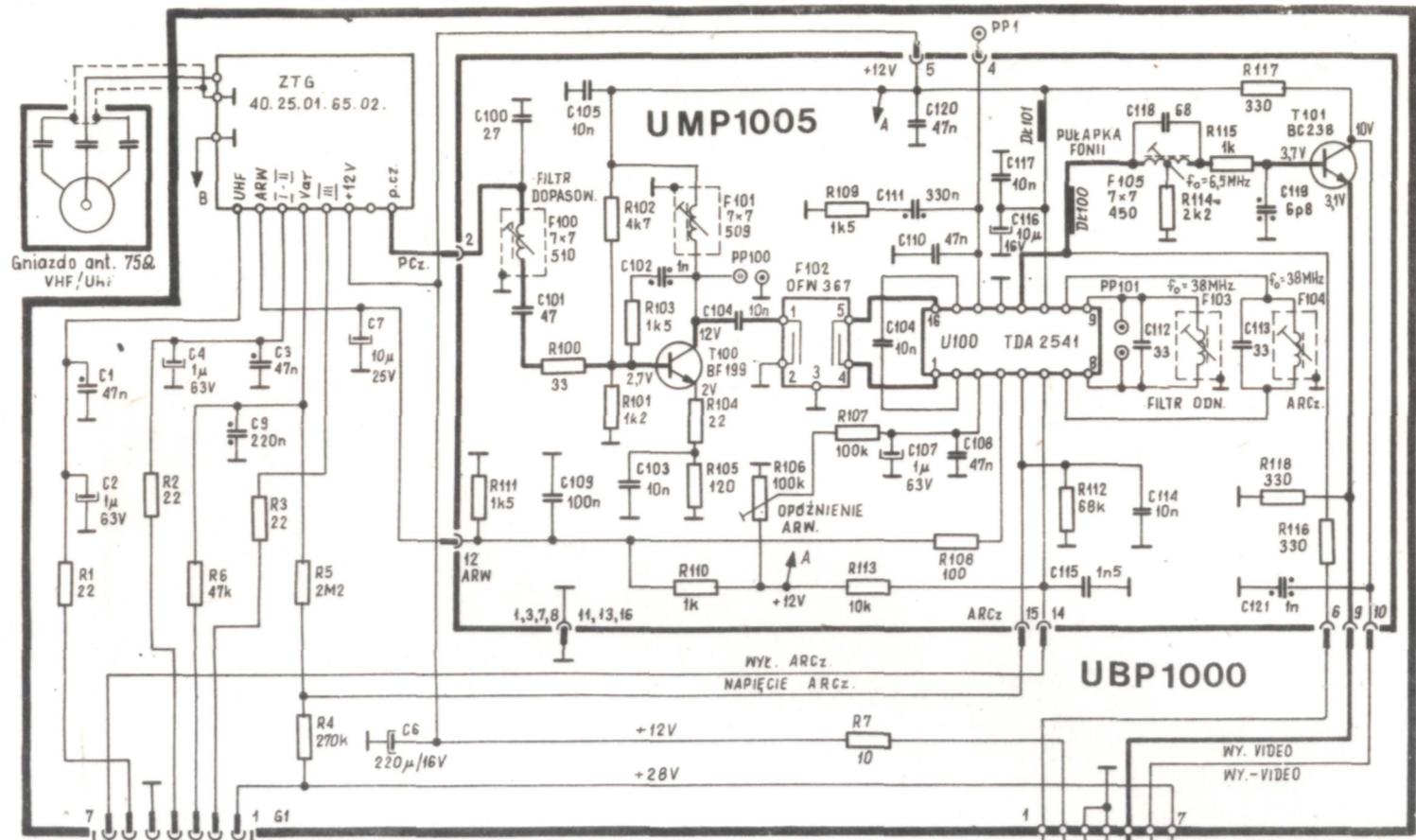

site: www.unimor.pigwa.net

scan: stryker2(at)o2.pl